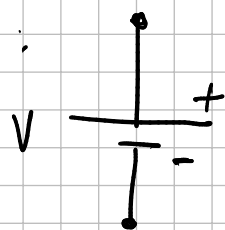


Guía 2:

Corriente continua:

Elementos: - Fuentes:



Trabajo

Energía

Movimiento de cargas
Corrientes.

- Cables (Ideales):




$$V_1 = V_2 = V_3$$

No hay caída de tensión (Equipotenciales)



- Resistencias:

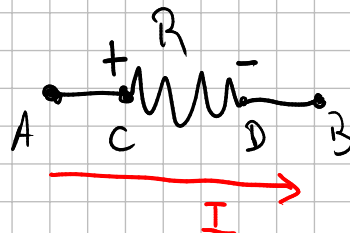

Ley de Ohm


$$\Delta V_{AB} = IR$$

ΔE por efecto Joule \rightarrow Calor.


$$P = \frac{\Delta E}{t} = \frac{QV}{t} = IV = \frac{V^2}{R}$$

$$[I] = \frac{[Q]}{[t]} = \frac{C}{s} = A$$




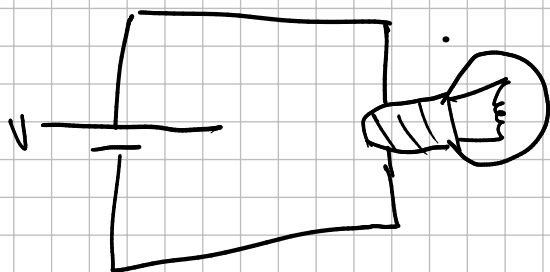
$$[R] = \frac{[V]}{[I]} = \frac{V}{A} = \Omega$$





\equiv

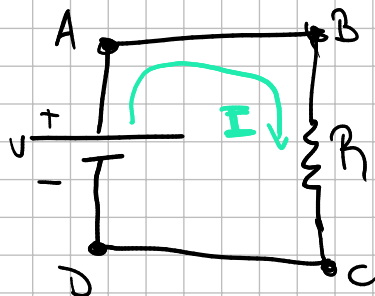

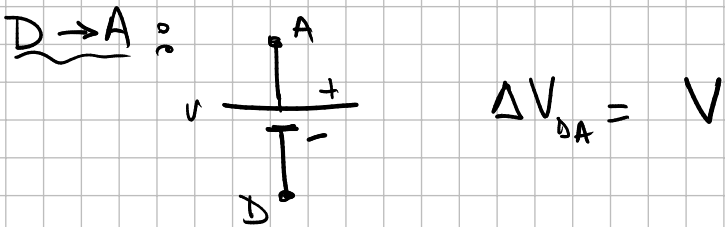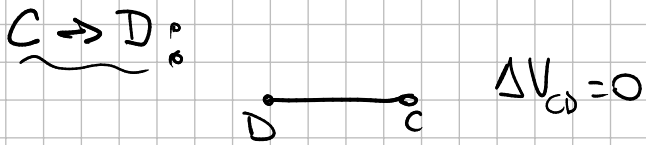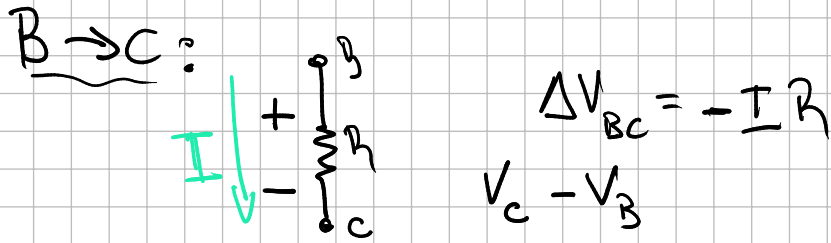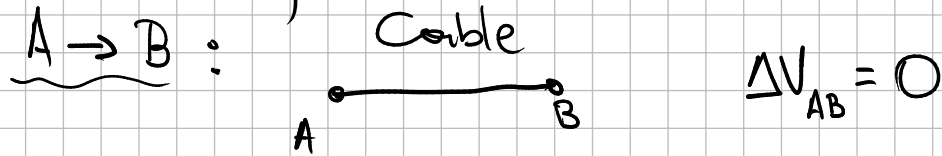Elegir un camino para recorrer el circuito:
(Arbitrario)


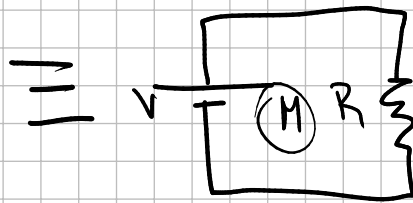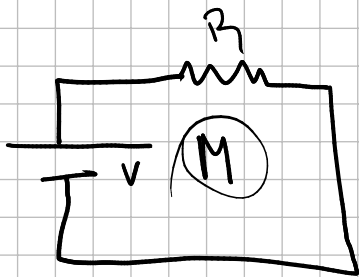
$$\Delta V_{ABCD A} = 0 = 0 - IR + 0 + V \Rightarrow \boxed{I = \frac{V}{R}}$$



Ley de Mallas:


Caminos cerrados

$$\Delta V_M = 0$$

$$i = i_1 + i_2 + i_3 + i_4$$

$$i - i_1 - i_2 - i_3 - i_4 = 0$$



Ley de Nodos:

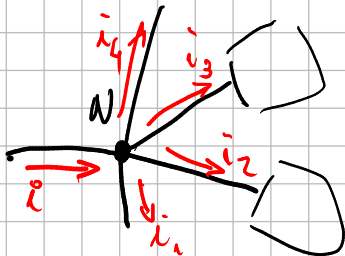

$$\sum I_N = 0$$

Si entran son positivos
Si salen son negativos

Problema:

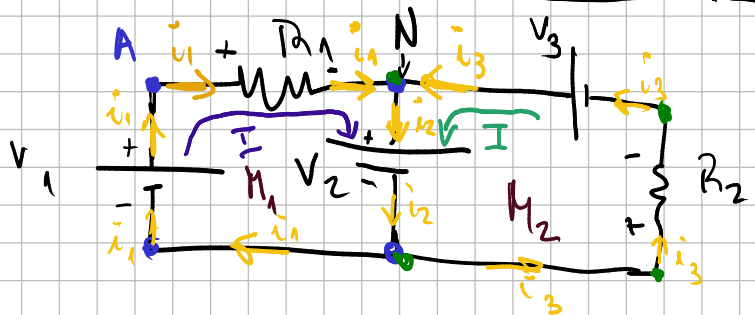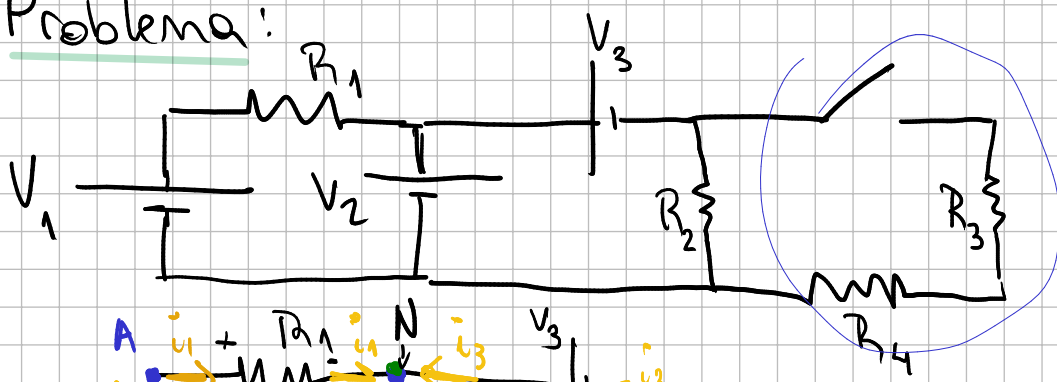



Quiero conocer las corrientes

$N: i_1 - i_2 + i_3 = 0$
 $M_1: -i_1 R_1 - V_2 + V_1 = 0$
 $M_2: V_3 - V_2 - i_3 R_2 = 0$


$V_1 - V_2 = i_1 R_1 \Leftrightarrow i_1 = \frac{V_1 - V_2}{R_1}$
 $i_3 = \frac{V_3 - V_2}{R_2}$

$N \rightarrow \frac{V_1 - V_2}{R_1} - i_2 + \frac{V_3 - V_2}{R_2} = 0 \Rightarrow i_2 = \frac{V_1 - V_2}{R_1} + \frac{V_3 - V_2}{R_2}$

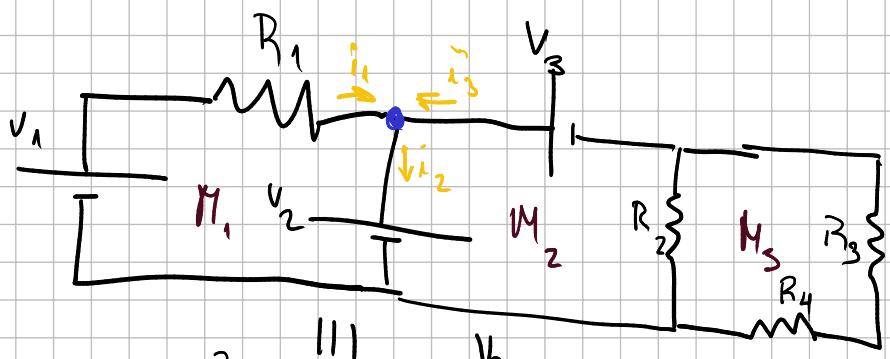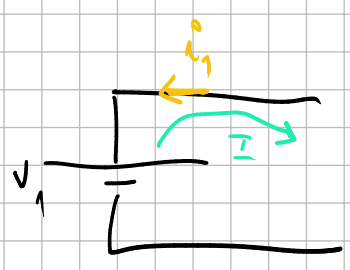$i_1: \text{Si } V_1 > V_2 \Rightarrow i_1 > 0$
 $V_1 < V_2 \Rightarrow i_1 < 0$




Si quiero las corrientes i_1, i_2, i_3

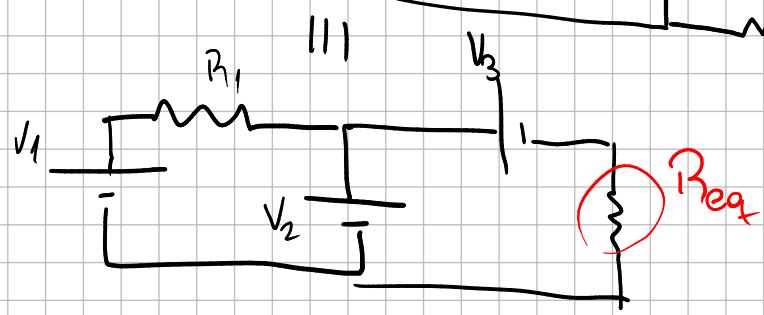

$i_3 = \frac{V_3 - V_2}{R_{eq}}$

Resistencias en Serie:

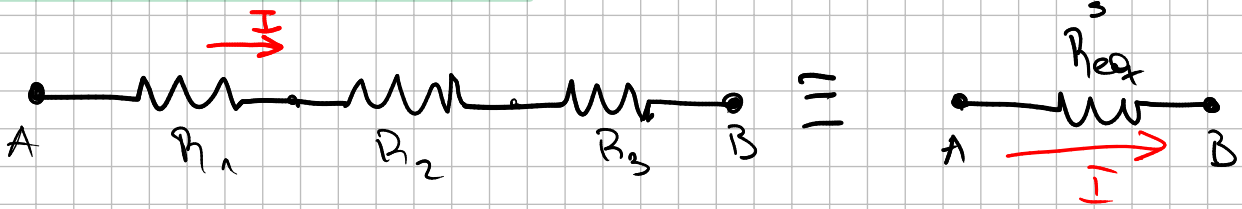


$$\Delta V_{AB} = \Delta V_{R_1} + \Delta V_{R_2} + \Delta V_{R_3}$$

$$\Delta V_{AB} = \Delta V_{R_{eq}^S}$$


$$\sum_i \Delta V_{R_i} = \Delta V_{R_{eq}^S}$$

$$-IR_1 - IR_2 - IR_3 = -IR_{eq}^S \Leftrightarrow R_{eq}^S = \sum_{i=1}^N R_i$$

Resistencias en Paralelo:

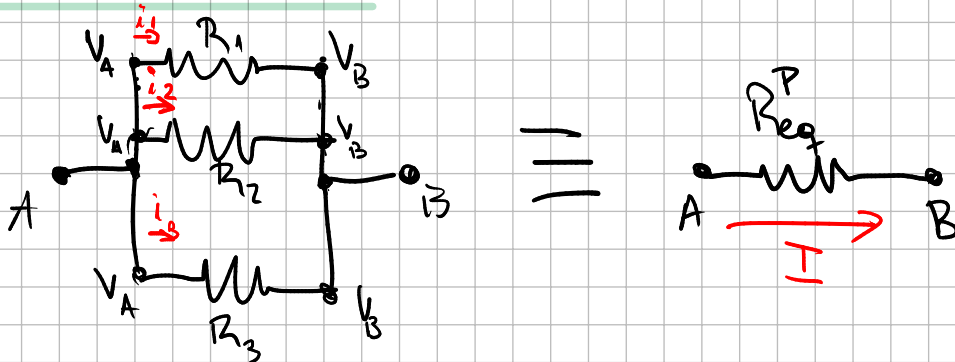
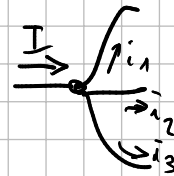
$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V_3 = \Delta V_{AB} = IR_{eq}^P$$



$$i_1 R_1 = i_2 R_2 = i_3 R_3 = IR_{eq}^P$$



$$\left. \begin{aligned} i_1 R_1 &= IR_{eq}^P \\ i_2 R_2 &= IR_{eq}^P \\ i_3 R_3 &= IR_{eq}^P \end{aligned} \right\}$$

$$I = i_1 + i_2 + i_3$$

$$I = \frac{\Delta V_{AB}}{R_1} + \frac{\Delta V_{AB}}{R_2} + \frac{\Delta V_{AB}}{R_3}$$

$$\frac{I}{\Delta V_{AB}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$
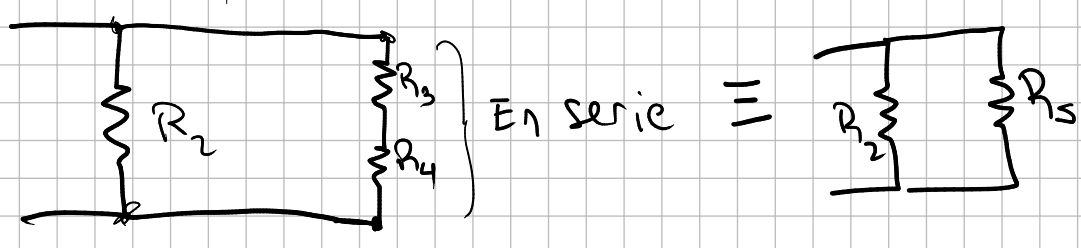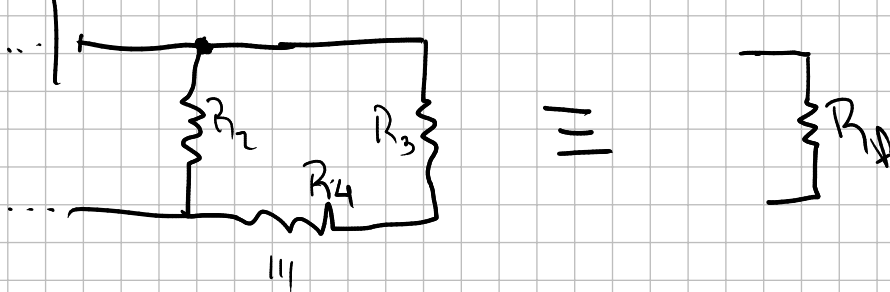
$$\frac{1}{R_{eq}^P} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}$$



con $R_s = R_3 + R_4$



Como R_2 y R_s están en paralelo

$$R_f^{-1} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_s}$$

$$R_f^{-1} = \frac{R_s + R_2}{R_2 R_s} \Leftrightarrow R_f = \frac{R_2 R_s}{R_s + R_2}$$

\Leftrightarrow

$$R_f = \frac{R_2 (R_2 + R_4)}{R_2 + R_3 + R_4}$$

Observación
Si $R_2 = R_s \equiv R$ $R_f \stackrel{?}{\geq} R$

$$R_f = \frac{R \cdot R}{R + R} = \frac{R^2}{2R} = \frac{R}{2} \Leftrightarrow R_f < R$$

Si uso arreglos en
Serie:

Aumentar resistencias

Paralelo:

Disminuir resistencias