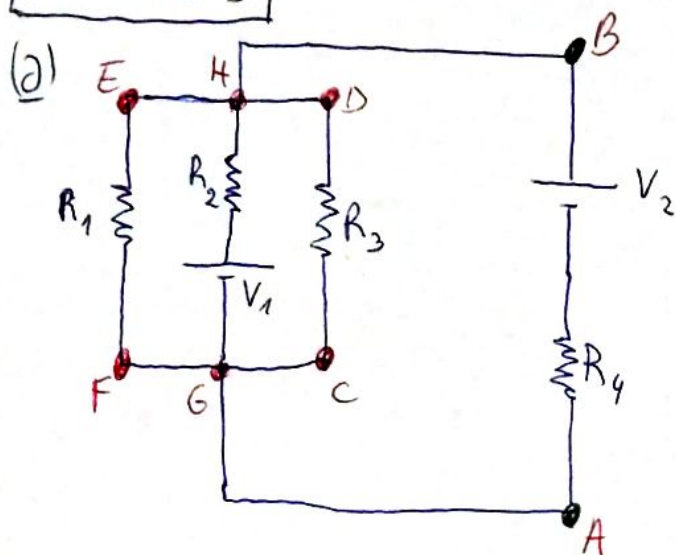


Problema 3


L1



Notemos que R_1 y R_3 son dos resistencias que se encuentran en paralelo ($V_C = V_F$ y $V_D = V_E$). Entonces, pueden reemplazarse por una única resistencia R_{eq} , con $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} = \frac{2}{R}$


$$\hookrightarrow R_{eq} = \frac{R}{2}$$

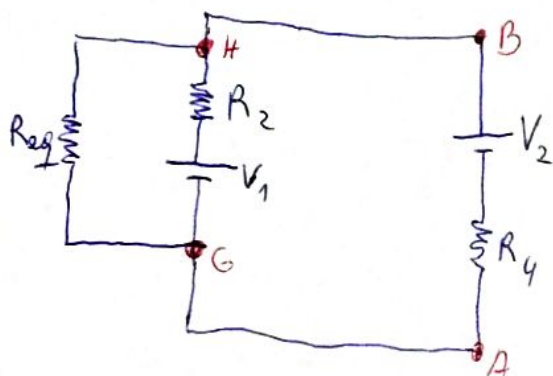luego, el circuito equivalente que me queda es el siguiente:



Esto puede resolverse por mallas o por mallas.

Mallas

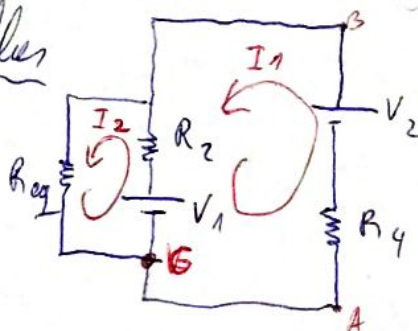


$$\rightarrow V_A - I_1 R_4 + V_2 - R_2 I_1 + R_2 I_1 - V_1 = V_A$$

$$\rightarrow V_G + V_1 - R_2 I_2 + R_2 I_1 - R_{eq} I_2 = V_G$$

$$\hookrightarrow I_1 = \frac{V}{2R} \quad \text{y} \quad I_2 = \frac{V}{R}$$

Ramas

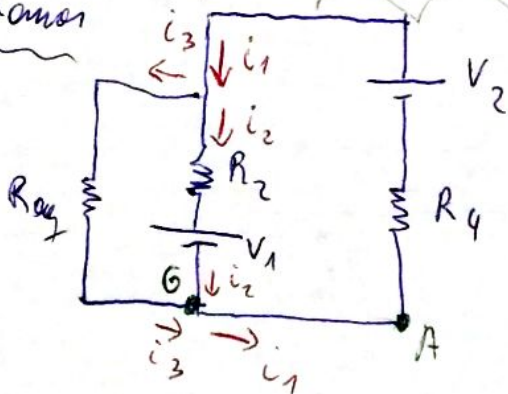

$$\bullet \quad i_1 = i_2 + i_3$$

$$\bullet \quad V_A - R_4 i_1 + V_2 - R_2 i_2 - V_1 = V_A$$


$$\bullet \quad V_G + V_1 + R_2 i_2 - R_{eq} i_3 = V_G$$

$$\hookrightarrow i_1 = \frac{V}{2R} ; \quad i_2 = -\frac{V}{2R} ; \quad i_3 = \frac{V}{R}$$

Como i_2 es negativo, va por el lado opuesto al que proponemos.

Además, en ambos casos (malas y buenas), R_{eq} viene a reemplazar dos resistencias iguales en paralelo, por lo que es razonable pensar que la corriente que circula en cada una de las resistencias es la mitad de la que circula por R_{eq} .

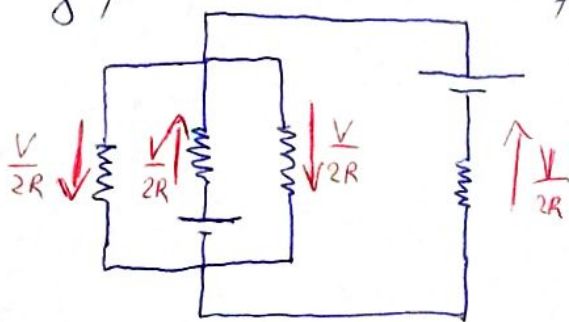Luego, las ~~corrientes~~ corrientes que circulan por las resistencias valen todas $\frac{V}{2R}$, y tienen las direcciones mostradas en la figura.




(b) La potencia que entregan las fuentes es $P_{E_1} = P_{E_2} = V \cdot I = \frac{V^2}{2R}$, donde V es la subida de potencial que da la fuente e I es la corriente que la atraviesa.

La potencia disipada por efecto Joule en las resistencias es

$$P_{R_1} = P_{R_2} = P_{R_3} = P_{R_4} = V \cdot I = R I^2 = \frac{V^2}{4R}.$$

Vemos además que $P_{entregada} - P_{disipada} = 2 \cdot \frac{V^2}{2R} - 4 \cdot \frac{V^2}{4R} = 0$, que indica que toda la energía entregada es disipada por las resistencias.

(c)

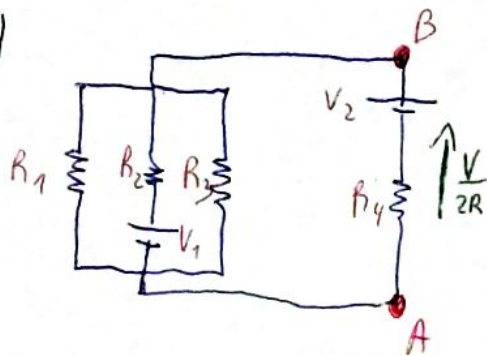


Debemos que $V_{Th} = V_B - V_A = V_{AB}$

Entonces, $V_A - R_4 \cdot \frac{V}{2R} + V_2 = V_B$

$$V_B - V_A = -R \cdot \frac{V}{2R} + V = \frac{V}{2}$$

Entonces, $V_{Th} = \frac{V}{2}$

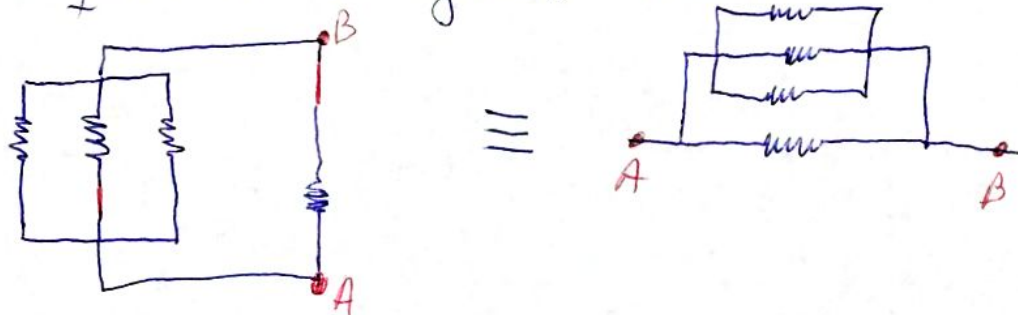
Para calcular R_{Th} , cortocircuitamos todas las fuentes. Termina quedando el siguiente circuito:



Estos son cuatro resistencias en paralelo. Entonces,

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} = \frac{4}{R} \Rightarrow R_{Th} = \frac{R}{4}$$

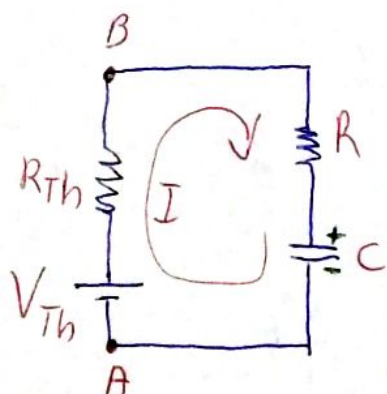(d) Para este punto, utilizamos el circuito equivalente de Thevenin.



$$V_A + V_{Th} - R_{Th} \cdot I - RI - \frac{Q}{C} = V_A^0$$

$$V_{Th} = (R_{Th} + R) I + \frac{Q}{C}$$

Por la forma en que elegimos los polos del

capacitor ("carga" y "-" carga), vemos que cuando I es positiva, la placa "+" se carga, o sea, Q aumenta. Entonces, $\dot{Q} = I$. luego,

$$V_{Th} = (R_{Th} + R) \dot{Q} + \frac{Q}{C}$$

Proponemos una solución del tipo $Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t)$, donde Q_h es la solución homogénea y Q_p una solución particular.

$\boxed{Q_p}$ Proponemos $Q_p = de \Rightarrow V_{Th} = (R_{Th} + R) \cdot \underbrace{\dot{Q}_p}_{=0} + \frac{Q_p}{C}$

$\hookrightarrow Q_p = C V_{Th}$

$\boxed{Q_h}$ Proponemos $Q_h = A e^{2t} \Rightarrow 0 = (R_{Th} + R) \dot{Q}_h + \frac{Q_h}{C}$

$$\dot{Q}_h = -\frac{1}{(R_{Th} + R)C} Q_h$$

$$A 2e^{2t} = -\frac{1}{(R_{Th} + R)C} \cdot A e^{2t}$$

$$2 = -\frac{1}{(R_{Th} + R)C}$$

Entonces, $Q = A e^{-\frac{t}{(R_{Th} + R)C}} + C \cdot V_{Th}$. Falta determinar A . Ahora

bien, si el capacitor empieza descargado, $Q(t=0) = 0$. Entonces,

$$0 = A \cdot e^{\frac{0}{(R_{Th} + R)C}} + C V_{Th} \Rightarrow A = -C V_{Th}$$

De esta forma, vemos que $Q(t) = V_{Th} C \cdot \left[1 - e^{-\frac{t}{(R_{Th} + R)C}} \right]$

