

# Clase 05

## Circuitos RC

### Laboratorio de física 2 para químicos

# 1) Explicación teórica

## Capacitor

- Un capacitor o condensador esta constituido por dos placas conductoras separadas por una distancia pequeña (respecto de las longitudes características de las placas).
- En general, entre ellas hay un medio dieléctrico.
- Si se conecta el capacitor a una fuente, las cargas se distribuyen llegando a una situación de equilibrio donde los dos conductores tienen igual cantidad de carga pero de signo contrario.
- La diferencia de potencial  $V$  entre las dos placas conductoras es proporcional a la carga  $q$  (medida en Coulomb) que hay en cada placa:

$$q = C.V \quad (1)$$

donde  $C$  la constante se llama capacidad eléctrica (unidades: 1 faradio = Coulomb/Volt).

- Esta constante depende de las características del capacitor (la superficie de las placas, la distancia de separación y el material entre las mismas).

# 1) Explicación teórica

## Capacitores

Existen diferentes tipos de condensadores en función de sus elementos constitutivos:

### Electrolíticos



### Tántalo



### Cerámico



### Condensadores plásticos:




<https://docplayer.es/191978-Seguidores-de-clase-universidad-pontificia-de-salamanca-madrid-electronica.html>

# 1) Explicación teórica

## Circuito RC

### Ecuaciones de carga de un capacitor

 

-Si inicialmente el capacitor se encuentra descargado, cuando se cierra el interruptor comienza a circular corriente por el mismo hasta cargar el capacitor.

# 1) Explicación teórica

## Circuito RC

### Ecuaciones de carga de un capacitor

¿Cómo es  $I(t)$  y  $q(t)$ ?

$$V_0 = V_R + V_C \quad \Rightarrow \quad V_0 = R.I + \frac{q}{C} = R.\frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} \quad \text{Ecuación diferencial}$$

Solución particular:  $q_p = C.V_0 \quad \Rightarrow \quad q(t) = q_h(t) + q_p = A.e^{-t/\tau} + C.V_0$

Solución homogénea:  $q_h(t) = A.e^{-t/\tau}$

Donde  $\tau = R.C$  denominado tiempo característico

La constante  $A$  se determina de acuerdo a las condiciones iniciales del problema.

En este caso, inicialmente el capacitor está **descargado** ( $q(t=0)=0$ )  $\Rightarrow A = -V_0.C$

$$\Rightarrow q(t) = C.V_0.(1 - e^{-t/\tau}) \Rightarrow I(t) = \frac{V_0}{R}.e^{-t/\tau} \Rightarrow V_C(t) = V_0.(1 - e^{-t/\tau}) \quad (2)$$

**Ecuación de carga**

# 1) Explicación teórica

## Circuito RC

### Ecuaciones de descarga de un capacitor

-De la misma manera que en el apartado anterior se puede plantear las ecuaciones para la descarga de un capacitor, planteando como condición inicial que el capacitor está cargado:

$$V_c(t) = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (3)$$

### Ecuación de descarga

## 2) Objetivos de la práctica

- Estudiar el **régimen transitorio** de un circuito RC, midiendo los tiempos característicos de carga y descarga de un capacitor.
- Estudiar la respuesta del circuito al excitarlo con una **señal periódica** (filtros pasa bajos y pasa altos).


### 3) Arreglo experimental:

#### a) Carga y descarga del capacitor

-Para esta parte se estudia el proceso de **carga** y **descarga** de un capacitor, variando la posición del interruptor del circuito que se muestra en la figura.

-Para estudiar su comportamiento, cargar el circuito en el applet: <https://www.falstad.com/circuit/> (*Ejemplo de circuitos- Básicos–condensador*).

 - Posicionar la llave para estudiar la **carga**.
- Detener la simulación donde le parezca conveniente y distinguir cuál es la curva de  $I(t)$  y  $V_c(t)$  en el osciloscopio.
- Tomar valores de  $V_c$  y  $t$  en el rango adecuado y grafique  $V_c$  vs  $t$ .
- Ajustar  $V_c$  vs  $t$  con una exponencial de acuerdo a la ec (2) y obtener  $\tau$ .



### 3) Arreglo experimental:

#### a) Carga y descarga del capacitor

- Repetir el análisis anterior para estudiar la **descarga**.
- Ajustar  $V_c$  vs  $t$  con una exponencial de acuerdo a la ec (3) y obtenga  $\tau$ .
- Linealizar la ec (3) y realizar un ajuste lineal por cuadrados mínimos para obtener  $\tau$ .

#### Para analizar y responder:

- ¿Cuál es el tiempo característico que se obtiene de ambas mediciones? Comparar el resultado con el producto  $R.C$  que da la simulación.
- ¿Cuál es el valor de tensión que alcanza el régimen estacionario en cada caso?
- Repetir las mediciones utilizando otro valor de tensión de fuente. ¿Debería cambiar el tiempo de carga/descarga?




### 3) Arreglo experimental:

#### b) Filtro RC pasa bajos (integrador)

-En este circuito, se mide la tensión de salida,  $V_s$ , en la caída de tensión sobre el capacitor,  $V_C$ .

-Aplicando una **señal sinusoidal** de amplitud de 5V, estudiar la respuesta del sistema en función de la frecuencia.

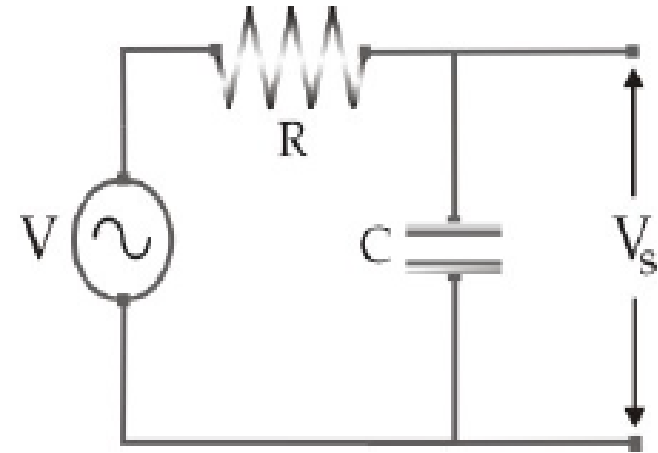-Para ello cargar al simulador el circuito del archivo **FiltroPasaBajos.txt**.



➤ Graficar el cociente entre las amplitudes de la señal de salida ( $V_s$ ) y la de entrada ( $V$ ), o sea, la **Transferencia** ( $T = |V_s/V|$ ) en función de  $\omega/\omega_0$  con  $\omega_0 = 1/RC$ .

➤ Los valores de  $V_s$  se puede obtener en el osciloscopio, pidiendo en la configuración que muestre el valor de pico y la frecuencia.


➤ Variar en principio la frecuencia alrededor de  $\omega_0$  y luego para todo el rango de  $\omega$  e ir obteniendo los valores de  $V_s$ . (Ir graficando y ver qué valores de la frecuencia hacen falta medir)

**Observación:** el simulador mide  $f$  pero se pide graficar en función de  $\omega/\omega_0$  (relación  $f = \omega/2\pi$ ).

### 3) Arreglo experimental:
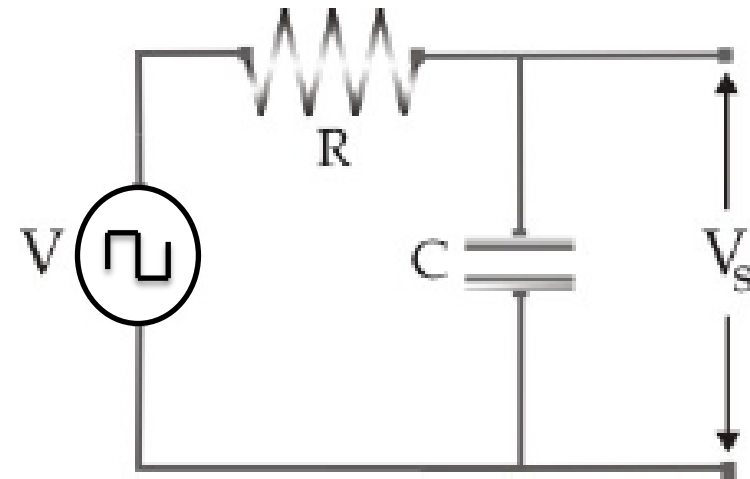
#### b) Filtro RC pasa bajos (integrador)

- En el circuito anterior, aplicar una **señal cuadrada**.
- Estudiar la forma de la señal de salida en función de la frecuencia (**circuito integrador**).
- ¿Existe alguna relación entre la señal de salida y la de entrada? Describir los resultados mediante los modelos propuestos y comparar con las mediciones.



**Observación :** Ver los Anexo I y II para más información (apuntes del Profesor César Moreno).

### 3) Arreglo experimental:

#### c) Filtro RC pasa altos (derivador)


-Para estudiar este filtro se mide la tensión de salida,  $V_s$ , en la caída de tensión de la resistencia,  $V_R$ , aplicando una **señal sinusoidal**.

-Para ello cargar al simulador el circuito del archivo **FiltroPasaAltos.txt**.

➤ Medir la transferencia,  $T = |V_s/V|$  vs  $\omega/\omega_0$ , midiendo la caída de potencial sobre la resistencia.

➤ Luego, aplicar una **señal triangular** y estudiar la señal de salida (**circuito derivador**).

 
➤ Discutir las diferencias con el caso anterior



### 3) Arreglo experimental:

Observación sobre desfase de las señales en ambos filtros:


#### Filtro RC pasa bajos

 

➤ Desfasaje entre la tensión de entrada (curva azul) y la de salida (curva amarilla).

➤ La señal de salida **adelanta** con respecto a la de entrada.

#### Filtro RC pasa altos

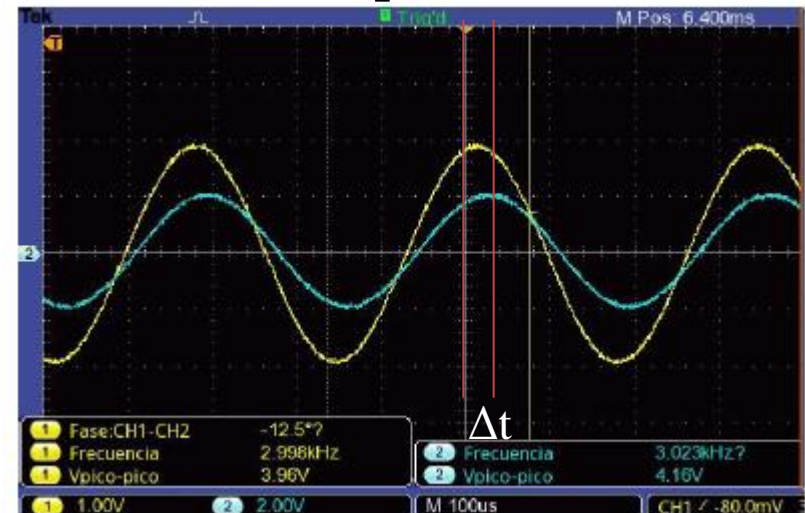

➤ Desfasaje entre la tensión de entrada (curva azul) y la de salida curva amarilla).

➤ La señal de salida **atrás** con respecto a la de entrada.

Pausa

Volvemos en 10 min

# Armado de salas de trabajo con Zoom en grupos de 2 personas

Subir figuras a:

[https://docs.google.com/document/d/1NmSromv11WuKVMg11Ga\\_P2E2UVAi9B1Auv00eDUoCZE/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1NmSromv11WuKVMg11Ga_P2E2UVAi9B1Auv00eDUoCZE/edit?usp=sharing)

## Trabajo en salas por 1 hora

## 4) Resultados y análisis



### a) Carga y descarga del capacitor

Ecuación de carga:

$$V_C(t) = V_0 \cdot (1 - e^{-t/\tau})$$

Ecuación de descarga:

$$V_c(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

 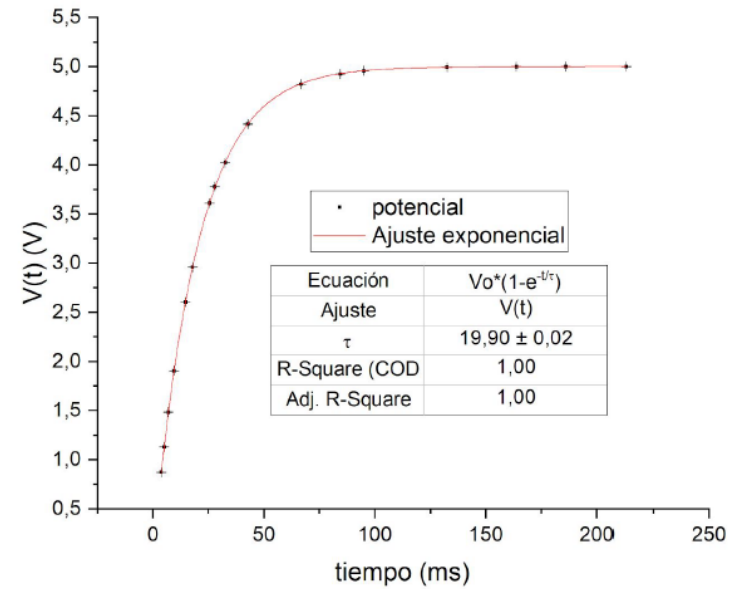

## 4) Resultados y análisis


### a) Carga y descarga del capacitor

Linealización:

$$\ln V_c(t) = \ln V_o - t/\tau$$



Graficar:  $\ln V_c$  vs  $t$

 

➤ Comparar el valor de  $\tau$  obtenido de los tres análisis.





## 4) Resultados y análisis

### b) Filtro RC pasa bajos

-La función **Transferencia** tiene la siguiente relación con la frecuencia:


$$T \equiv \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}$$

  

T vs  $\omega/\omega_0$

Medición

× T=Vs/V

 

Análisis

Para  $\omega/\omega_0 \rightarrow 0$ :  $T \rightarrow 1$



Para  $\omega/\omega_0 \rightarrow \infty$ :  $T \rightarrow 0$

El filtro **pasa bajos** deja pasar las frecuencias bajas y filtra las frecuencias altas.


## 4) Resultados y análisis
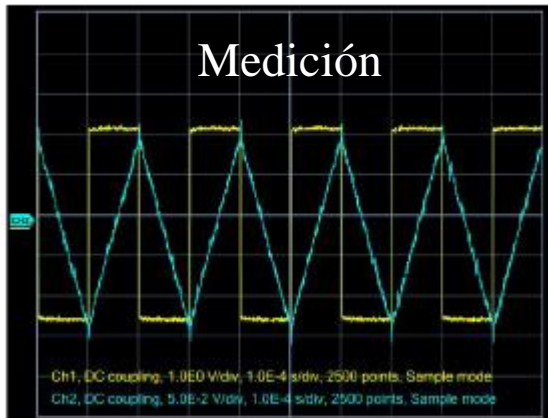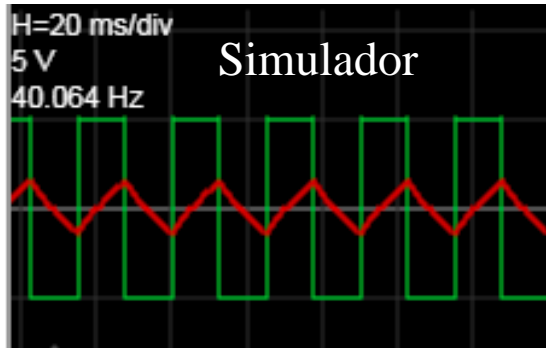
### b) Filtro RC pasa bajos (circuito integrador)

-Al aplicar una señal cuadrada (constante), se observa que la señal de salida es la señal integrada (o sea, una lineal).



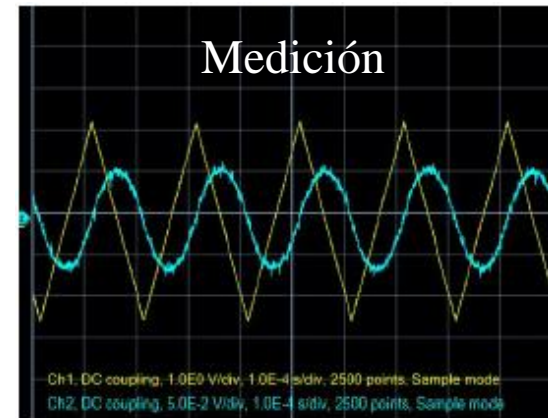-Al aplicar una señal triangular (lineal), se observa que la señal de salida es la señal integrada (o sea, una cuadrática)



Es por esto que se lo llama circuito **integrador**

## 4) Resultados y análisis

### c) Filtro RC pasa altos

-La función **Transferencia** tiene la siguiente relación con la frecuencia:

$$T = \frac{1}{\sqrt{1 + x^{-2}}}$$



Con:  $x = \omega/\omega_0 = \omega RC$ .


#### Análisis

Para  $\omega/\omega_0 \rightarrow \infty$ :  $T \rightarrow 1$

Para  $\omega/\omega_0 \rightarrow 0$ :  $T \rightarrow 0$



 
El filtro **pasa altos** deja pasar las frecuencias altas y filtra las frecuencias bajas .




## 4) Resultados y análisis
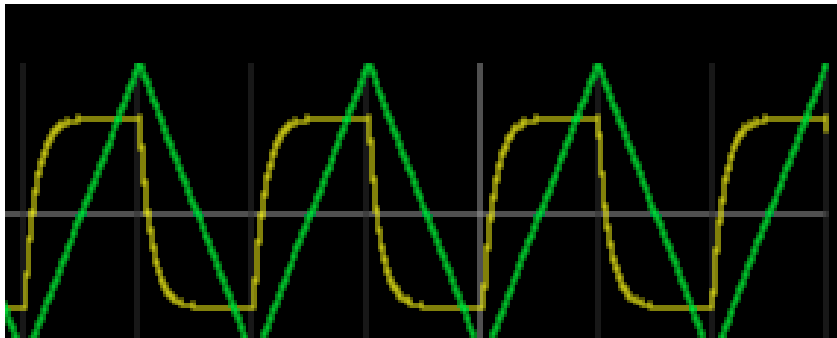
### c) Filtro RC pasa altos (circuito derivador)

-Al aplicar una señal triangular (lineal), se observa que la señal de salida es la señal derivada (constante).



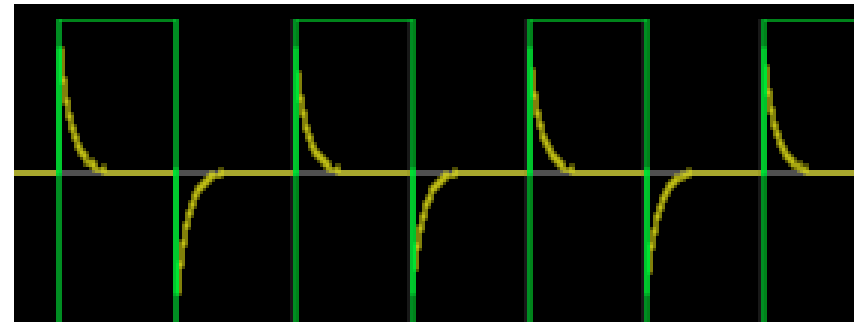-Al aplicar una señal cuadrada (constante), se observa que la señal de salida es la señal derivada (señal nula). Notar que en los cambios abruptos del valor de la cuadrada, la señal derivada da un salto (tipo función delta de Dirac)



**Observación:** este efecto se ve para **frecuencias bajas**.

Es por esto que se lo llama circuito **derivador**

## 4) Resultados y análisis

### Observación para análisis de filtros: diagrama de Bode


-Se puede graficar la función atenuación,  $A$  vs  $\omega/\omega_0$

-Esta función se define como:

$$A \equiv 20 \log_{10} T \quad [\text{dB}]$$

Y se mide en decibeles.

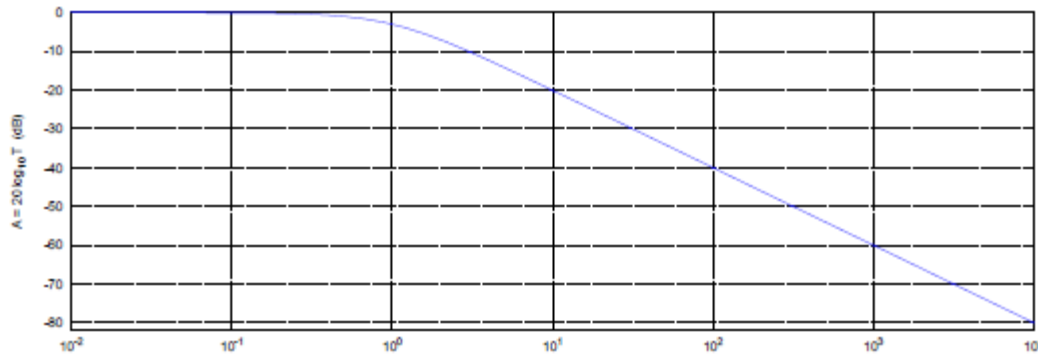-Entonces para el filtro pasa bajos se tiene el siguiente gráfico de  $A$  vs  $\omega/\omega_0$ .




Para  $\omega \ll \omega_0$  se denomina banda pasante ( $A \sim 0$ , o sea,  $T \sim 1$ ) y para  $\omega \gg \omega_0$  se denomina banda rechazada.

-La pendiente es una medida de la calidad del circuito para actuar como filtro.

-Cuanto mayor sea el módulo de dicha pendiente, mayor será la capacidad del filtro para discriminar frecuencias.

# 5) Aplicaciones:

Señal original

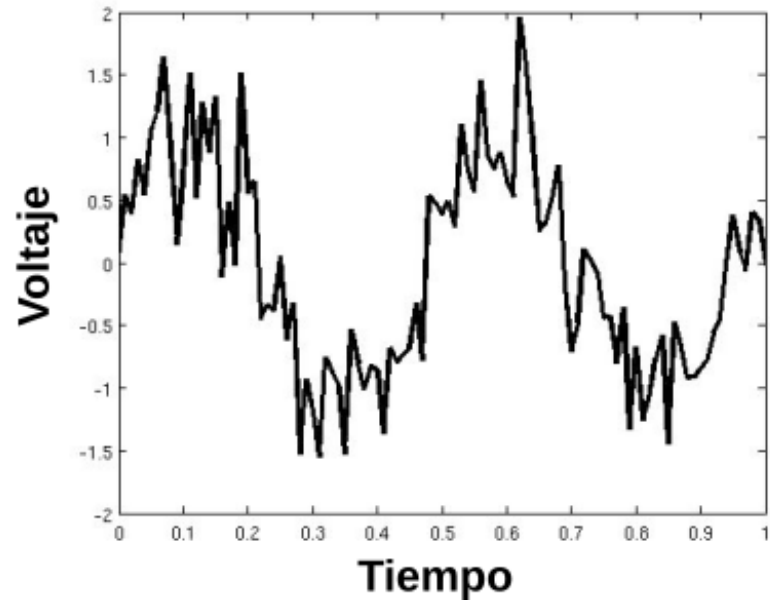


Filtro pasabajos



Filtro pasaaltos




Señal filtrada

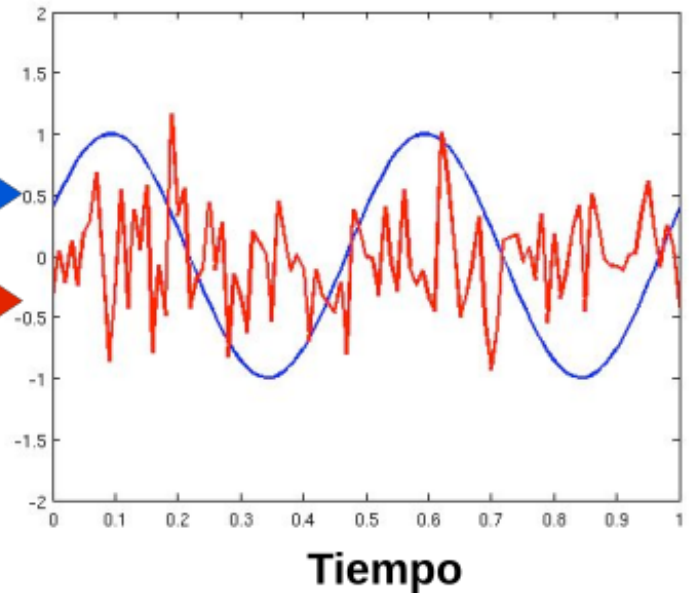

Fuente: Práctica de laboratorio 3, 2do cuatrimestre depto de Física FCEyN UBA

# 5) Aplicaciones:

 

Fuente: Charla Ana Amador, Laboratorio de Sistema Dinámicos, depto de Física FCEyN UBA