

# Física 3: Electricidad y Magnetismo

Pablo Dmitruk


Clase 13

# Leyes de Kirchoff

Permiten resolver las corrientes y tensiones en circuitos.

En un circuito definimos:

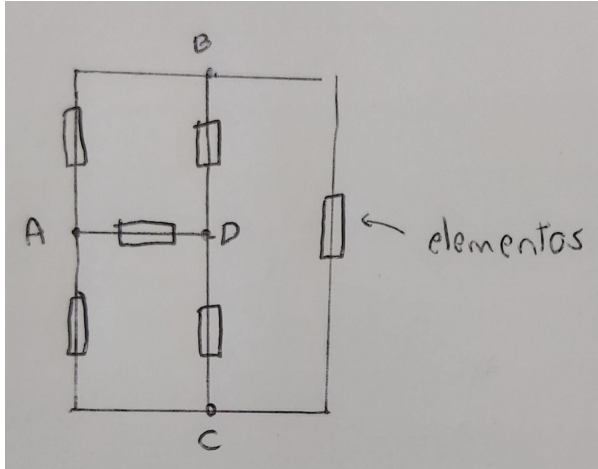- *Rama* : conjunto de elementos conectados en serie de modo que la corriente a través de ellos es la misma
- *Nodo*: intersección de 3 o más ramas
- *Malla*: recorrido cerrado sobre ramas en un circuito




4 nodos: A, B, C, D

6 ramas: AB, BD, BC, CD, AD, AC

muchas mallas: ABDA, ADCA, CDBC, ABCA, ADBCA, ...

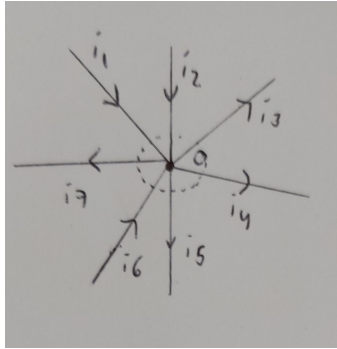Ley de los nodos: la suma de las corrientes entrantes menos las salientes a un nodo es 0




$$\sum_{k \text{ entrantes}} i_k - \sum_{k \text{ salientes}} i_k = 0$$

Expresa la cons. de la carga con corrientes estacionarias

$$i_1 + i_2 - i_3 - i_4 - i_5 + i_6 - i_7 = 0$$

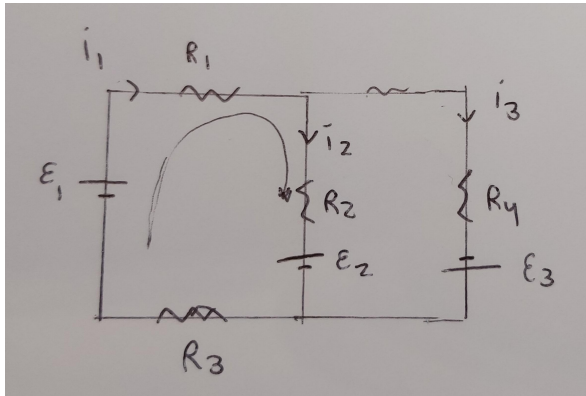Ley de las tensiones (o ley de mallas): para cualquier malla, la suma de las diferencias de potencial sobre todas las ramas de la malla es 0




$$\sum_j \Delta V_j = 0, \text{ con } \Delta V_j = \text{dif. potencial rama } j = \varepsilon_j - i_j R_j$$

$$\varepsilon_1 - i_1 R_1 - i_2 R_2 - \varepsilon_2 - i_3 R_3 = 0$$

El sentido de las corrientes lo asigno yo de antemano, después al resolver el circuito puede que me de signo opuesto al que pensaba.

Un ejemplo:

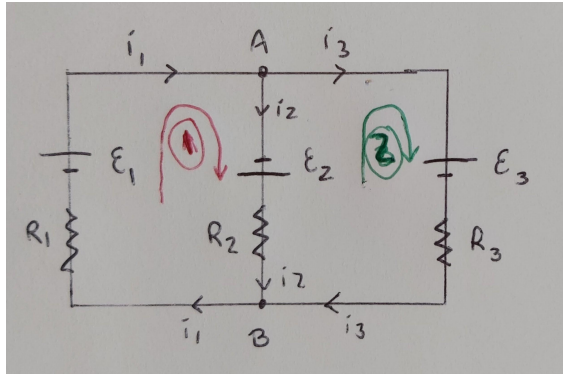

Hay 2 nodos (A y B) y 3 ramas y las incógnitas son las corrientes  $i_1, i_2, i_3$  en cada rama.

Si tengo N nodos y R ramas en general lo podemos resolver con N-1 ecs. de nodos y  $M=R-(N-1)$  ecs. de mallas.

En este ejemplo sería con  $2-1=1$  ec. de nodos y  $3-(2-1)=2$  ec. de mallas

Recorremos la malla 1,  $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - i_2 R_2 - i_1 R_1 = 0 \rightarrow \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = i_1 R_1 + i_2 R_2$

Recorremos la malla 2,  $-\varepsilon_2 - \varepsilon_3 - i_3 R_3 + i_2 R_2 = 0 \rightarrow -\varepsilon_2 - \varepsilon_3 = i_3 R_3 - i_2 R_2$

y en el nodo A,  $0 = i_1 - i_2 - i_3$  (notar que la ec. en el nodo B es idéntica)

Son 3 ecs. con 3 inc.  $\rightarrow$  resolvemos !

(conviene reemplazar una de las corr. con la ec. de nodos y queda un sist. de 2x2 )


$$i_2 = [R_1(\varepsilon_2 + \varepsilon_3) + R_3(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)]/D$$

$$i_3 = [R_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_3) - R_1(\varepsilon_2 + \varepsilon_3)]/D$$

$$i_1 = [R_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_3) + R_3(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)]/D$$

$$D = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1$$

## Método de mallas

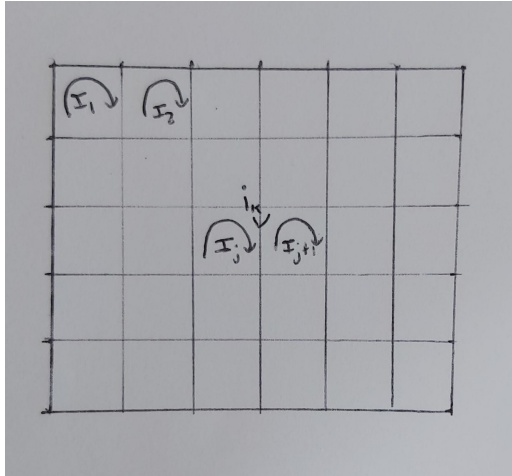

Definimos la corriente de malla  $I_j$  de modo que en la rama común

$$i_k = I_j - I_{j+1}$$

Llamamos  $R_{jj} = \sum_{\text{malla } j} R_k$  a la resistencia total en la malla  $j$ , con  $R_k$  la resistencia en cada rama  $k$  de la malla

y  $R_{jl} = -\sum_{j/l} R_k$  a la resistencia total (cambiada de signo) de la rama común a las mallas  $j$  y  $l$ .

Llamamos  $\varepsilon_{jj} = \sum_{\text{malla } j} \varepsilon_k$  a la f.e.m. total en la malla  $j$ , con  $\varepsilon_k$  la f.e.m. en cada rama  $k$  de la malla, con signo + si genera corriente en el sentido de recorrido y con signo - si genera corriente en el sentido opuesto

para la malla  $j$ -ésima tenemos, 
$$\varepsilon_{jj} = \sum_{\text{malla } j} i_k R_k = I_j R_{jj} - \sum_{j/l} I_l R_{j/l} = \sum_{l=1}^M I_l R_{jl} \quad , j = 1, 2, \dots, M$$

con  $M$  el número total de mallas  $\rightarrow$  nos queda un sist. de  $M \times M$  para obtener las corrientes en cada malla.

El sistema se puede escribir en forma matricial,  $\bar{\varepsilon} = \bar{\bar{R}}\bar{I}$

con  $\bar{\varepsilon} = (\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \dots, \varepsilon_{MM})$  un vector de M-dimensiones que contiene las f.e.m. totales de cada malla  
 $\bar{I} = (I_1, I_2, \dots, I_M)$  un vector de M-dimensiones que contiene las corrientes de cada malla y  $\bar{\bar{R}}$  una matriz  
con las resistencias totales de cada malla  $R_{jj}$  en la diagonal y las resistencias comunes (cambiadas de  
signo) a dos mallas en los elementos  $j,l$  fuera de la diagonal  $R_{jl}$  con  $j \neq l$

El sistema se puede invertir para obtener las corrientes de mallas, dadas las f.e.m. y las resistencias,


$$\bar{I} = \bar{\bar{R}}^{-1} \bar{\varepsilon}$$

La inversa de la matriz  $\bar{\bar{R}}$  se podría obtener en teoría con la regla de Cramer,

$$\bar{\bar{R}}_{jl}^{-1} = \frac{A_{jl}}{D}, \text{ con } D = \det(\bar{\bar{R}}) \text{ y } A_{jl}$$

el determinante de la matriz que resulta de sacarle a  $\bar{\bar{R}}$  la fila  $j$  y la columna  $l$  (matriz adjunta  $jl$ ).
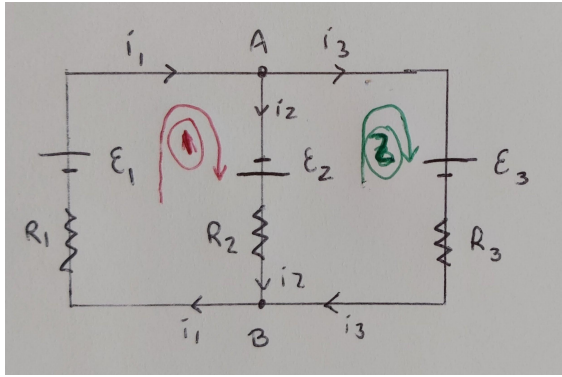
$$\Rightarrow I_j = \sum_{l=1}^M \frac{A_{jl}}{D} \varepsilon_{ll} \quad , \quad j = 1, 2, \dots, M$$



El circuito que vimos antes, ahora lo resolvemos con el método de mallas

$$i_1 = I_1, \quad i_3 = I_2, \quad i_2 = I_1 - I_2$$

$$\varepsilon_{11} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \quad \varepsilon_{22} = -\varepsilon_2 - \varepsilon_3$$

$$R_{11} = R_1 + R_2, \quad R_{12} = -R_2, \quad R_{21} = -R_2, \quad R_{22} = R_2 + R_3$$

El sist. de 2x2 queda:  $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = (R_1 + R_2)I_1 - R_2 I_2$

$$-\varepsilon_2 - \varepsilon_3 = -R_2 I_1 + (R_2 + R_3)I_2$$

resolviendo,  $I_1 = [R_1(\varepsilon_1 - \varepsilon_3) + R_3(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)]/D$

$$I_2 = [R_2(\varepsilon_1 - \varepsilon_3) - R_1(\varepsilon_2 + \varepsilon_3)]/D$$


con  $D = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3 = \det(\bar{R})$

$$i_1 = I_1, \quad i_3 = I_2, \quad i_2 = I_1 - I_2 = [R_1(\varepsilon_2 + \varepsilon_3) + R_3(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)]/D$$
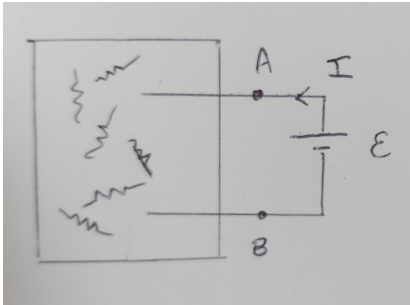
## Teorema de Thevenin

Sirve para conocer el comportamiento de un circuito en una sola rama y reemplazar el resto del circuito por una rama equivalente muy sencilla.


Supongamos que en la caja de la izq en la figura hay un circuito totalmente pasivo (sin f.e.m.)



Llamamos *resistencia de entrada* (o equivalente) del circuito, vista desde el par de terminales AB, a la relación

$$\tilde{R} = \frac{\mathcal{E}}{I}$$

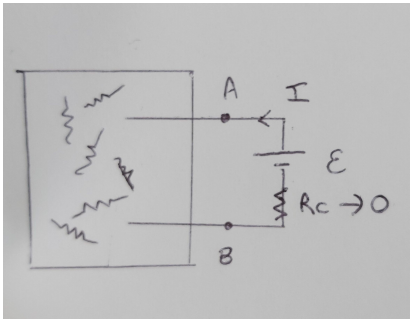que existe cuando se conecta una f.e.m. ideal  $\mathcal{E}$  entre A y B y se mide una corriente  $I$




Sup. ahora agregamos una  $R_c \rightarrow 0$

$$I_j = \sum_{l=1}^M \frac{A_{jl}}{D} \varepsilon_{ll} = \frac{A_{jM}}{D} \varepsilon \quad (\text{sólo } \varepsilon_{MM} = \varepsilon \neq 0) \quad \text{y} \quad I_M = \frac{A_{MM}}{D} \varepsilon$$
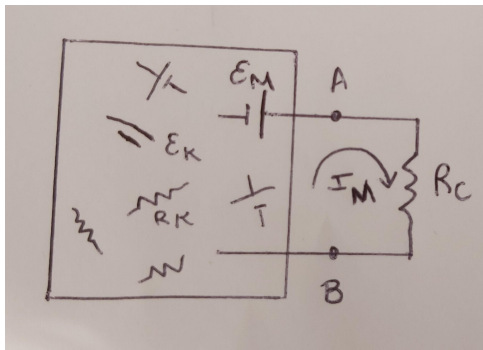
$$\Rightarrow \tilde{R} = \frac{\varepsilon}{I_M} = \frac{D}{A_{MM}} = \frac{\tilde{D}}{A_{MM}} \quad \text{con} \quad \tilde{D} = \lim_{R_c \rightarrow 0} D \quad \text{y} \quad A_{MM} \text{ indep. de } R_c$$






Sup. ahora un circuito con varias f.e.m, donde a la derecha de AB tenemos una resistencia de carga  $R_c$ . Queremos hallar un equivalente sencillo de la parte izquierda.

$$\text{Tenemos } I_M = \sum_{l=1}^M \frac{A_{Ml}}{D} \varepsilon_{ll}$$
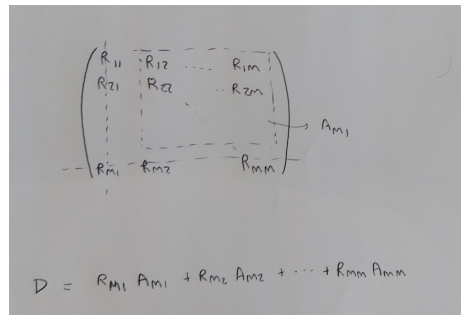
$$\text{Por otro lado } V_c = V_A - V_B = I_M R_c \Rightarrow V_c = R_c \sum_{l=1}^M \frac{A_{Ml}}{D} \varepsilon_{ll}$$



Nos interesan dos valores particulares de  $I_M$  y  $V_c$ :

a) La tensión  $V_c$  a circuito abierto, es decir, para  $R_c \rightarrow \infty$

Como los  $A_{Ml}$  son independientes de  $R_c$  y podemos escribir  $D = \sum_{l=1}^M R_{Ml} A_{Ml} = \sum_{l=1}^{M-1} R_{Ml} A_{Ml} + (R_{MM} - R_c) A_{MM} + R_c A_{MM}$

$$\Rightarrow V_{c.a.} = \lim_{R_c \rightarrow \infty} V_c = \lim_{R_c \rightarrow \infty} \frac{R_c \sum_{l=1}^M A_{Ml} \varepsilon_{ll}}{D} = \lim_{R_c \rightarrow \infty} \frac{R_c \sum_{l=1}^M A_{Ml} \varepsilon_{ll}}{R_c A_{MM}} = \frac{\sum_{l=1}^M A_{Ml} \varepsilon_{ll}}{A_{MM}}$$

b) La corriente  $I_M$  de cortocircuito, haciendo  $R_c \rightarrow 0$


$$I_{c.c.} = \lim_{R_c \rightarrow 0} I_M = \lim_{R_c \rightarrow 0} \sum_{l=1}^M \frac{A_{Ml} \varepsilon_{ll}}{D} = \frac{\sum_{l=1}^M A_{Ml} \varepsilon_{ll}}{\tilde{D}}$$

$$\text{con } \tilde{D} = \lim_{R_c \rightarrow 0} D$$

$$\Rightarrow \frac{V_{c.a.}}{I_{c.c.}} = \frac{\tilde{D}}{A_{MM}} = \tilde{R}$$

la resistencia equivalente

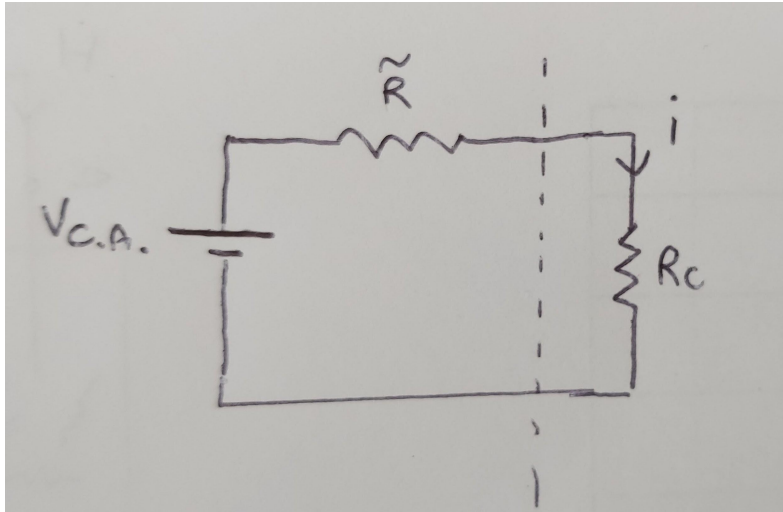Es decir, entre A y B hay una fuente cuya f.e.m. es  $V_{c.a.}$  y cuya resistencia interna es  $\tilde{R} = V_{c.a.}/I_{c.c.}$ .



$$V_{c.a.} = i(\tilde{R} + R_c) \Rightarrow i = \frac{V_{c.a.}}{R_c + \tilde{R}}$$