

# Circuitos con diodos



LABORATORIO 3  
1er cuatrimestre 2023

# Fuentes de alimentación de CC

Muchos equipos eléctricos y electrónicos funcionan con CC




AC  $\longrightarrow$  CC

**Fuente CC:** Cambia el tipo de corriente y el valor de la tensión de salida



Transformador + Rectificador  $\longrightarrow$  Diodos



# Diodo en circuitos AC

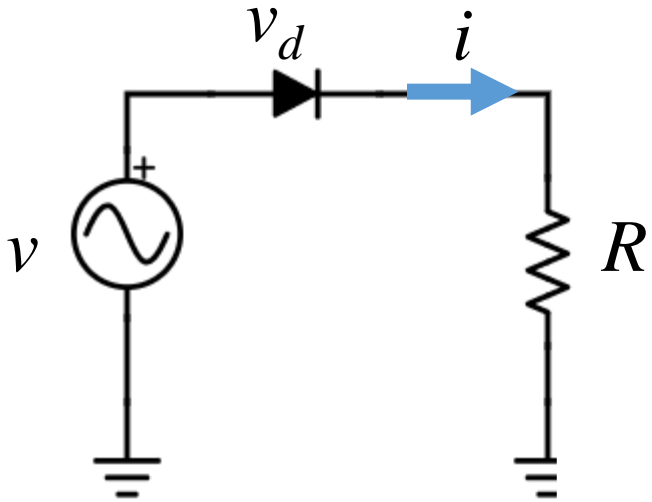

$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$


$$v = v_d + iR$$

$$v_d = v - iR$$

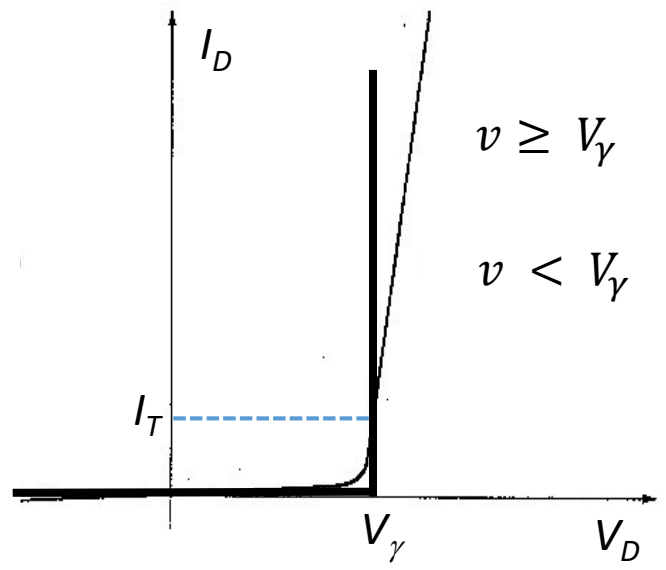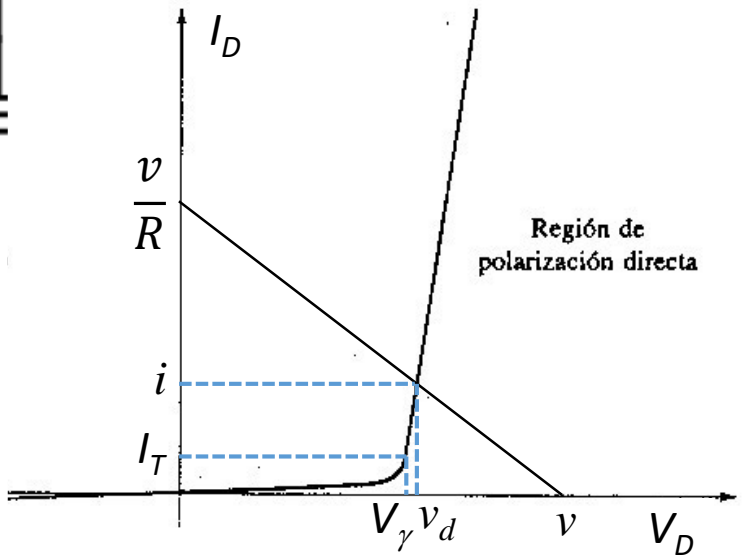

$v \geq V_\gamma$        $v_d = V_\gamma$   
 $v < V_\gamma$        $i_d = 0$   
                          Circuito abierto

# Diodo en circuitos AC

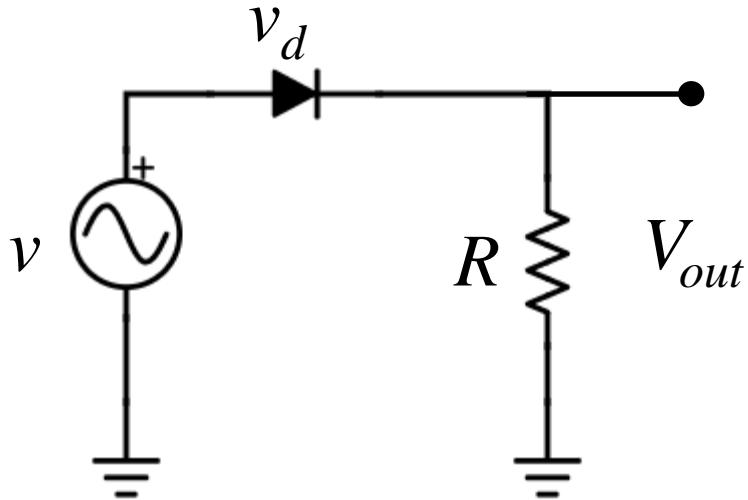


$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$

$$v = v_d + iR$$

$$V_{out} = iR = v - v_d$$
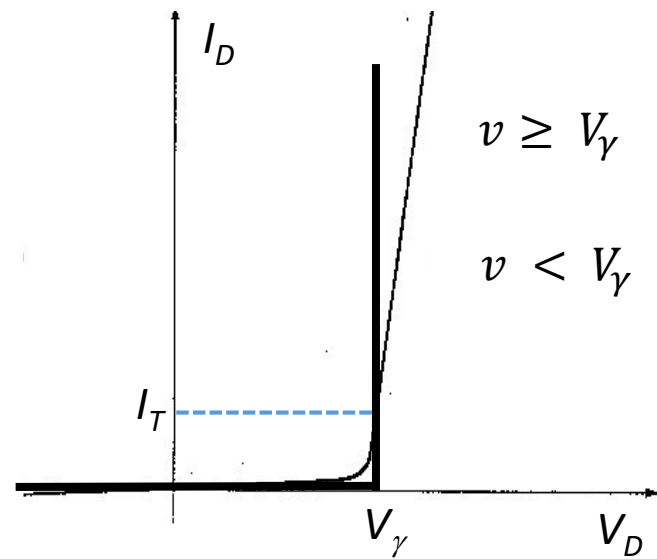
$$v \geq V_\gamma \quad V_{out} = v - V_\gamma \quad v < V_\gamma \quad V_{out} = 0$$




$$v \geq V_\gamma$$


$$v_d = V_\gamma$$

$$v < V_\gamma$$

$$i_d = 0$$

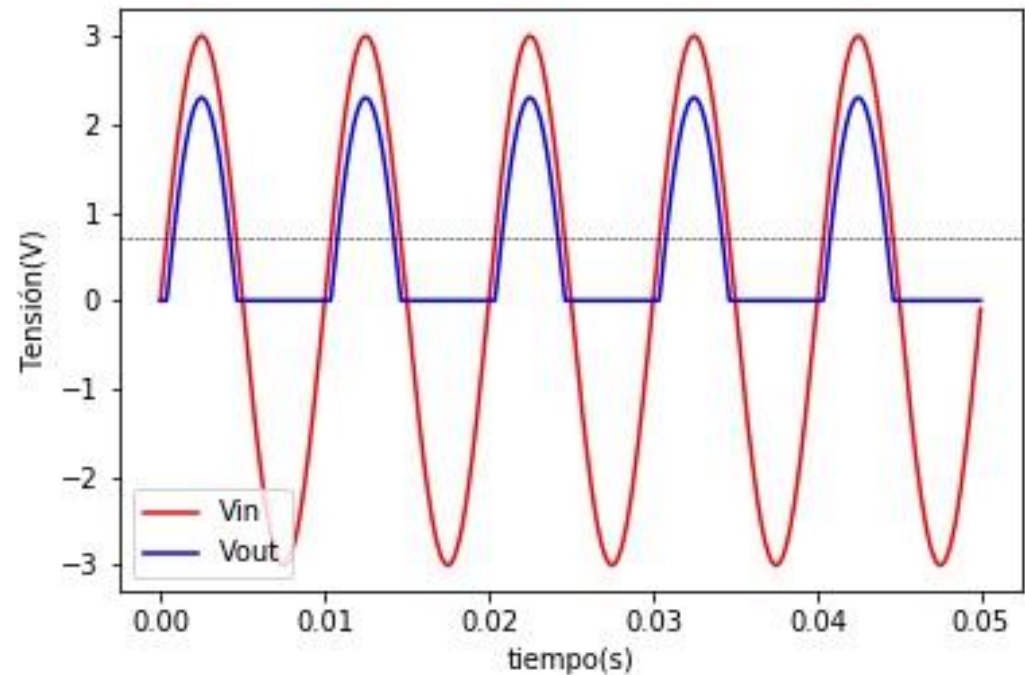

# Rectificador de media onda

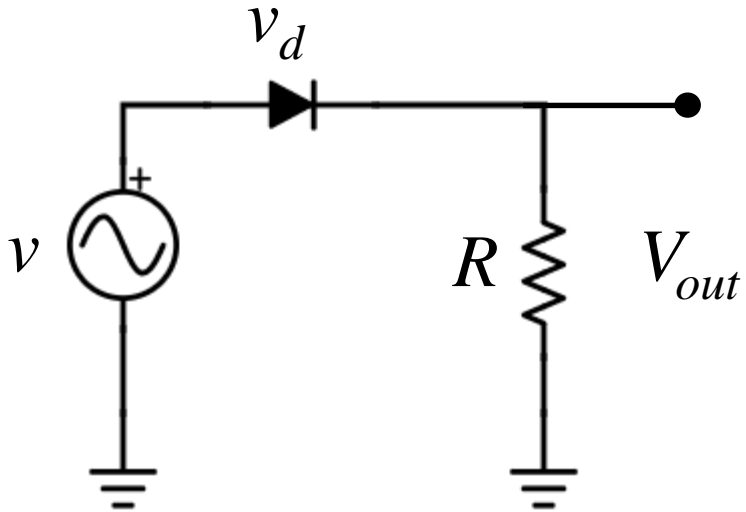



$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$

$$v = v_d + iR$$

$$v \geq V_\gamma \quad V_{out} = v - V_\gamma \quad v < V_\gamma \quad V_{out} = 0$$

Amplitud de  $v$  : 5V



$R \approx 1 \text{ k}\Omega$

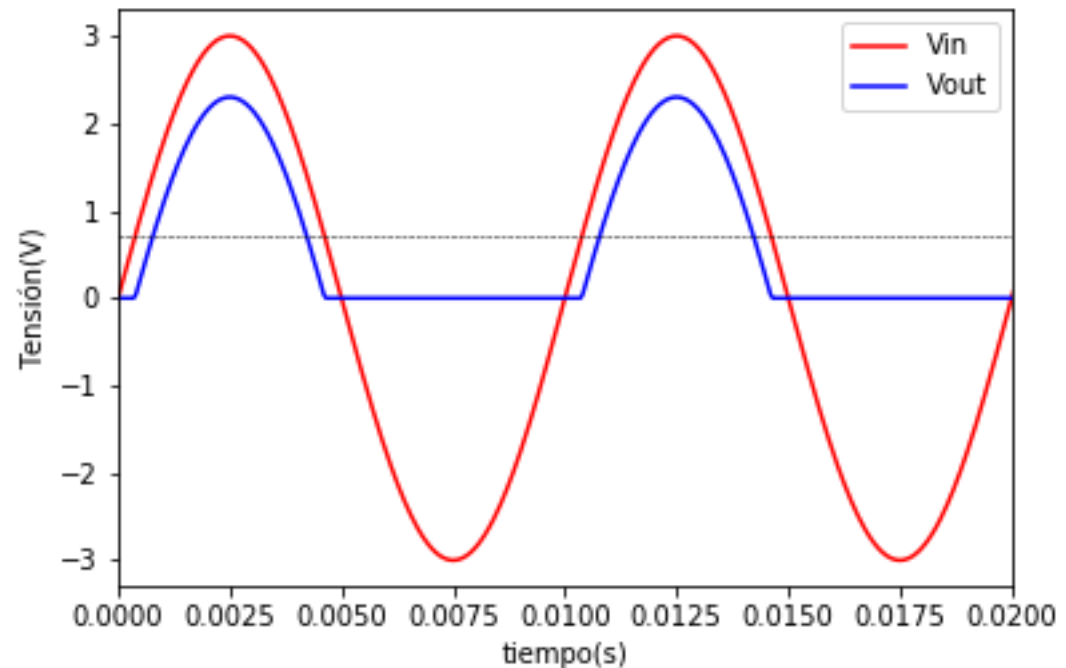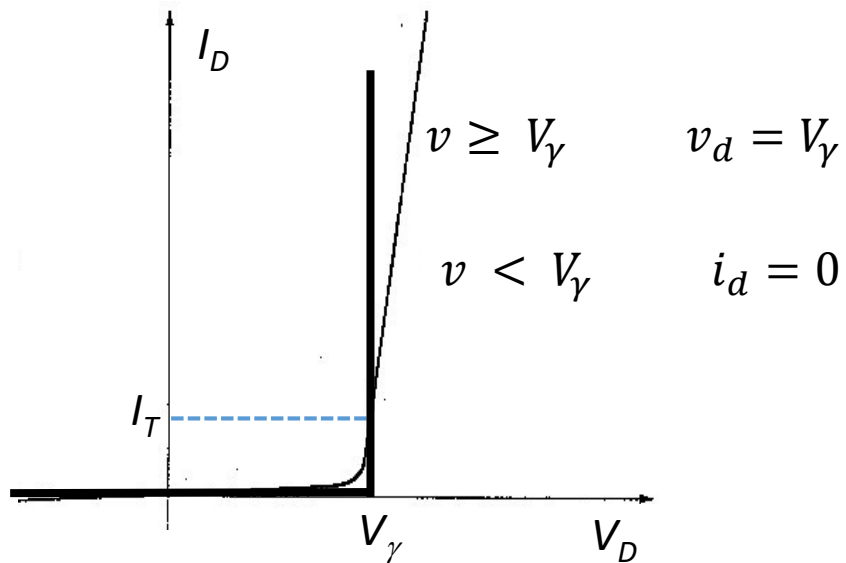
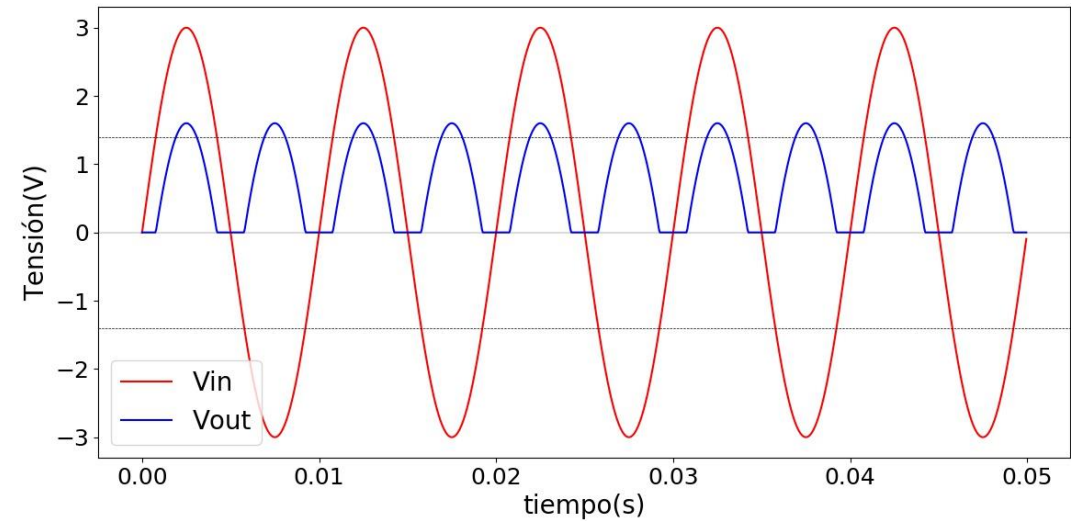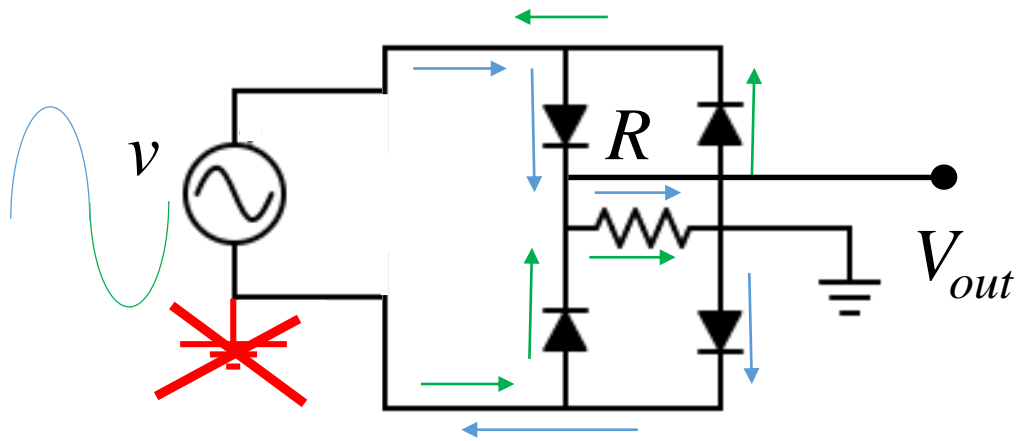
# Rectificador de onda completa

Circuito puente de diodos

$$\begin{aligned} v \geq 2V_\gamma & \quad V_{out} = v - 2V_\gamma \\ -2V_\gamma \leq v \leq 2V_\gamma & \quad V_{out} = 0 \\ v \leq -2V_\gamma & \quad V_{out} = -(v + 2V_\gamma) \end{aligned}$$





¿¿Conexión a tierra de la fuente??

# Rectificador de onda completa

$$\begin{aligned} v \geq 2V_\gamma & \quad V_{out} = v - 2V_\gamma \\ -2V_\gamma \leq v \leq 2V_\gamma & \quad V_{out} = 0 \\ v \leq -2V_\gamma & \quad V_{out} = -(v + 2V_\gamma) \end{aligned}$$

Circuito puente de diodos

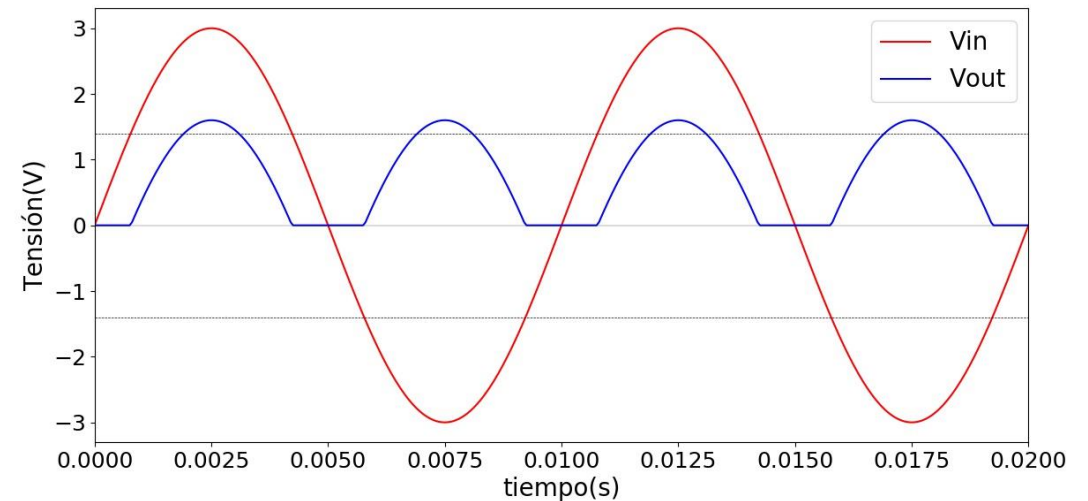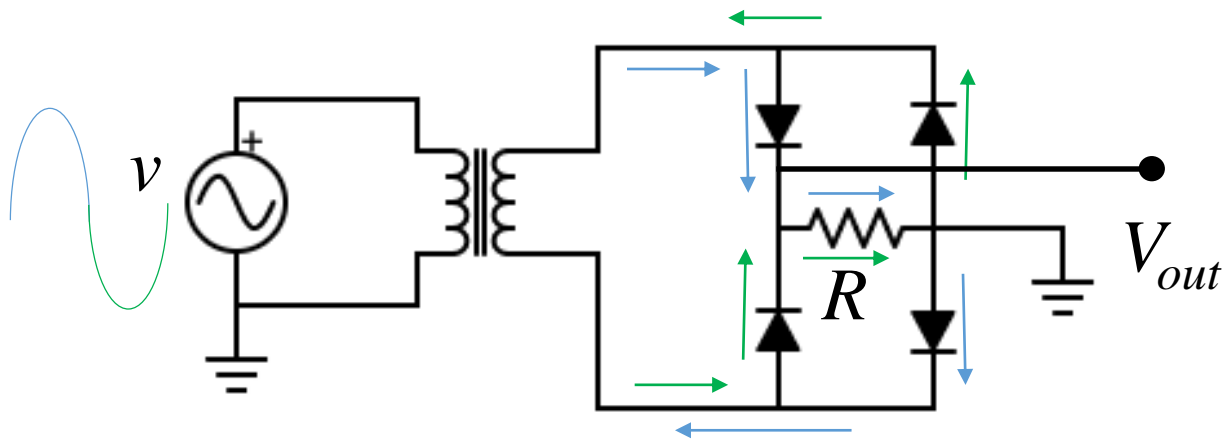

Transformador

Separa las conexiones de tierra

Permite ajustar la tensión

# Factor de ripple (rizado)

$$V_{med} = \frac{1}{T} \int_0^T v_R(t) dt$$

Componente  
debida a los  
armónicos

$$v_R(t) = V_{med} + v_{ripple}(t)$$

$$FR = \frac{V_{rip\ RMS}}{V_{med}}$$

$$V_{rip\ RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T (v_R(t) - V_{med})^2 dt} = \sqrt{V_{RMS}^2 - V_{med}^2}$$

Rectificador media onda

$$V_{med} = \frac{V_{R0}}{\pi} \quad V_{RMS} = \frac{V_{R0}}{2}$$

$$FR \sim 1,2 \rightarrow 120\%$$

Rectificador onda completa


$$V_{med} = \frac{2V_{R0}}{\pi} \quad V_{RMS} = \frac{V_{R0}}{\sqrt{2}}$$

$$FR \sim 0,5 \rightarrow 50\%$$



# ¿Cómo disminuir el ripple?

Rectificador de media onda

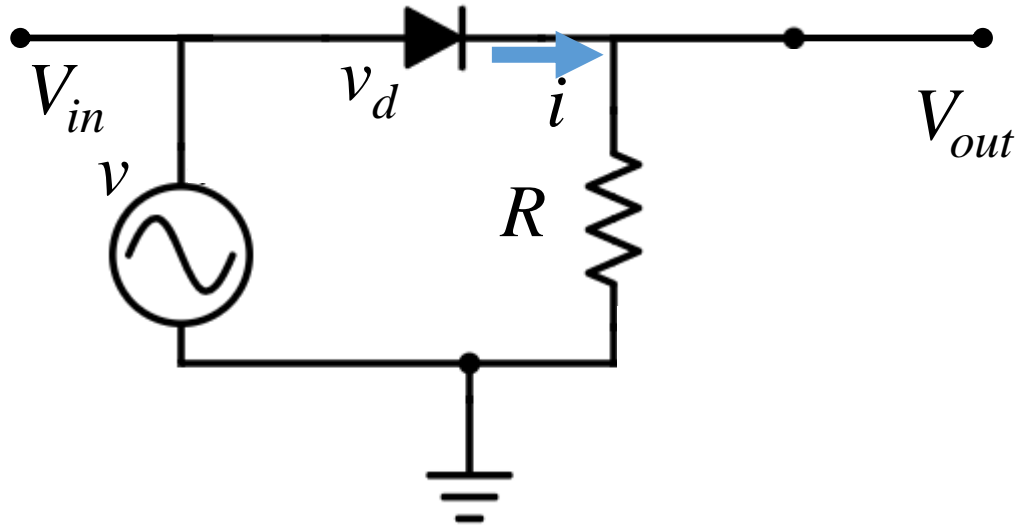

$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$


$$v \geq V_\gamma \quad V_{out} = v - V_\gamma$$

$$v < V_\gamma \quad V_{out} = 0$$

# ¿Cómo disminuir el ripple?

## Rectificador de media onda


➤ Agregar un capacitor en paralelo

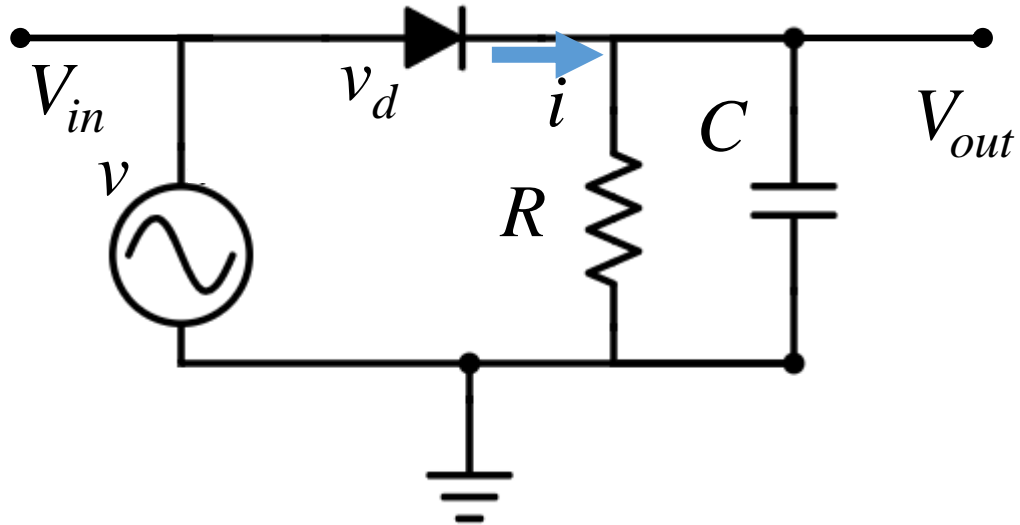

$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$

$v \geq V_\gamma$      $V_{out}$  → Carga el capacitor

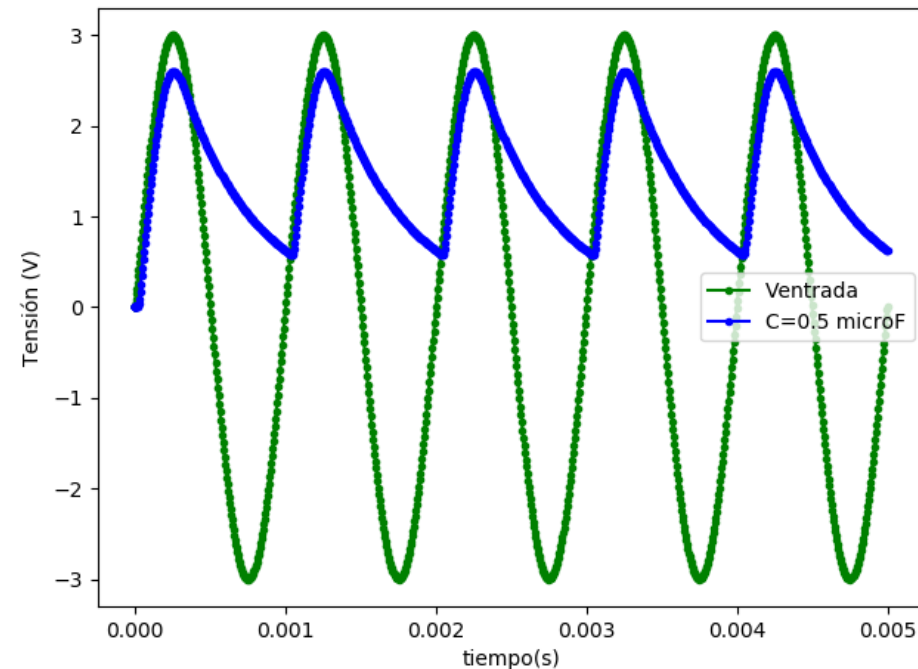
$v < V_\gamma$      $V_{out}$  → Descarga el capacitor sobre R



$$-RC < T$$

# ¿Cómo disminuir el ripple?

Rectificador de media onda

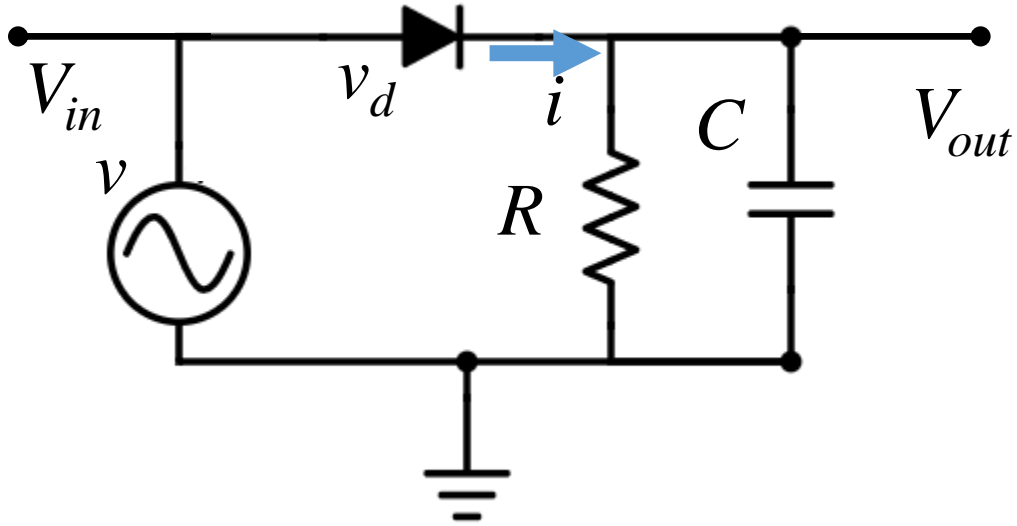


Amplitud de  $v$  : 5V;  $R \approx 1 \text{ k}\Omega$

$C=100\text{nF}, 10 \mu\text{F}, 100 \mu\text{F}$

$$v(t) = V_0 \sin \omega t$$

$v \geq V_\gamma$      $V_{out}$  → Carga el capacitor

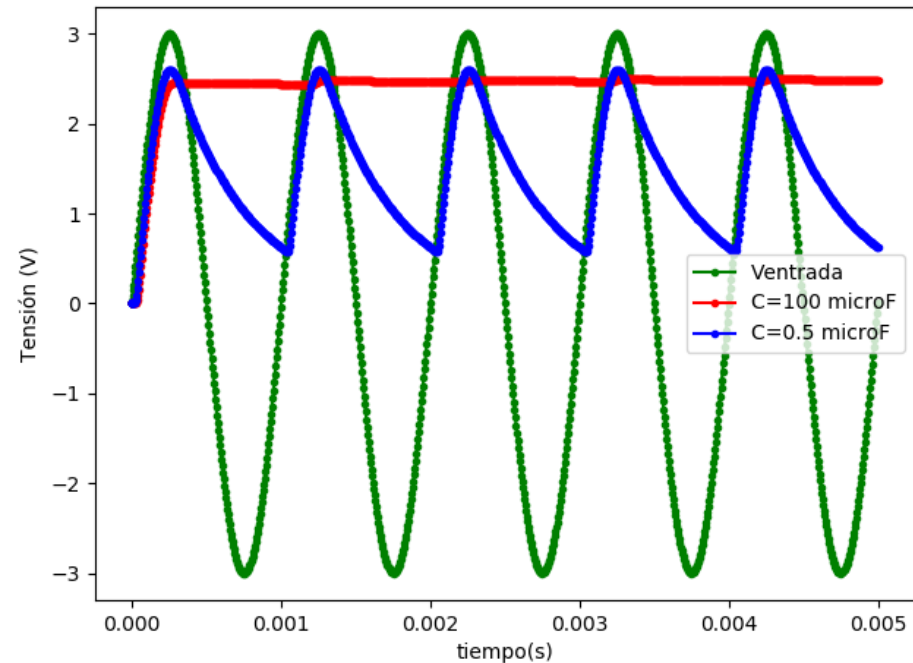$v < V_\gamma$      $V_{out}$  → Descarga el capacitor sobre R




-  $RC \gg T$

-  $RC < T$

¿Cómo disminuir el ripple?




Rectificador onda completa

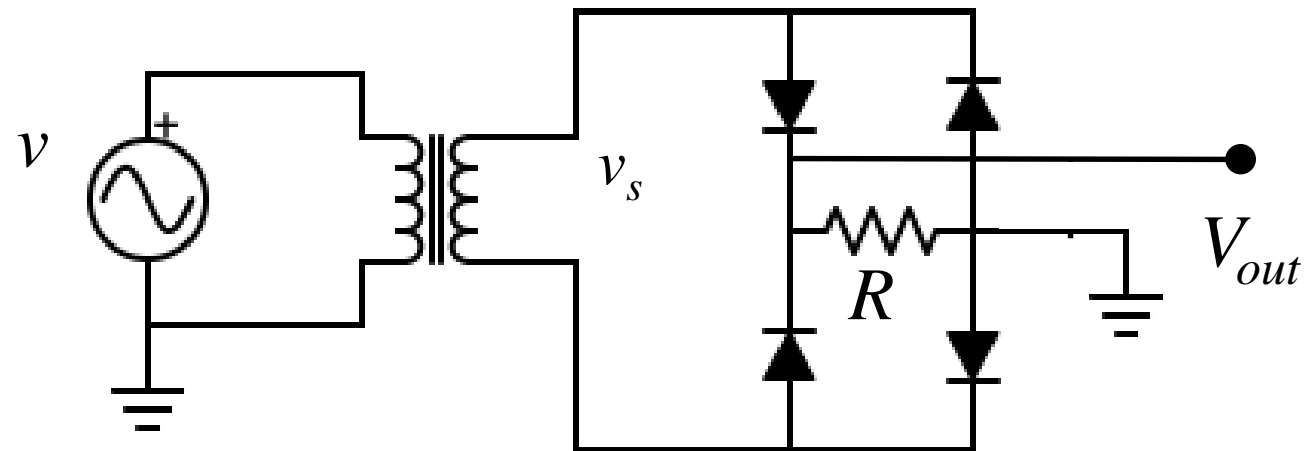

# ¿Cómo disminuir el ripple?

➤ Agregar un capacitor en paralelo

## Rectificador onda completa

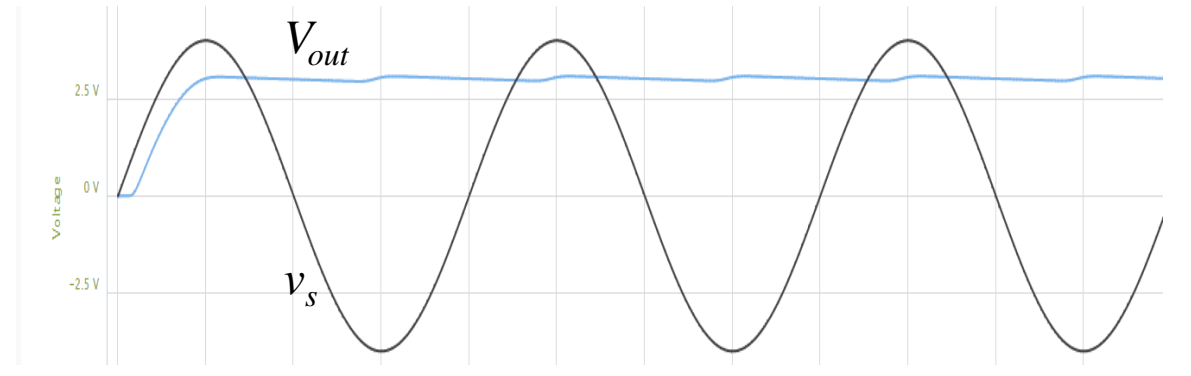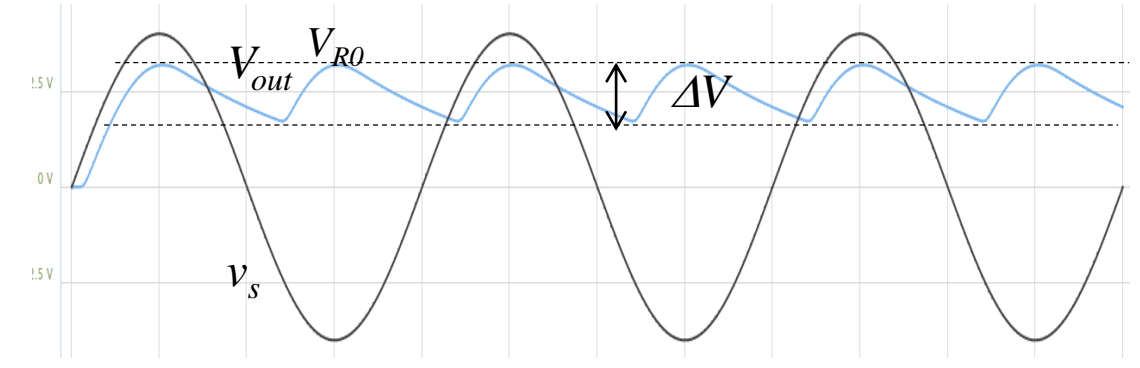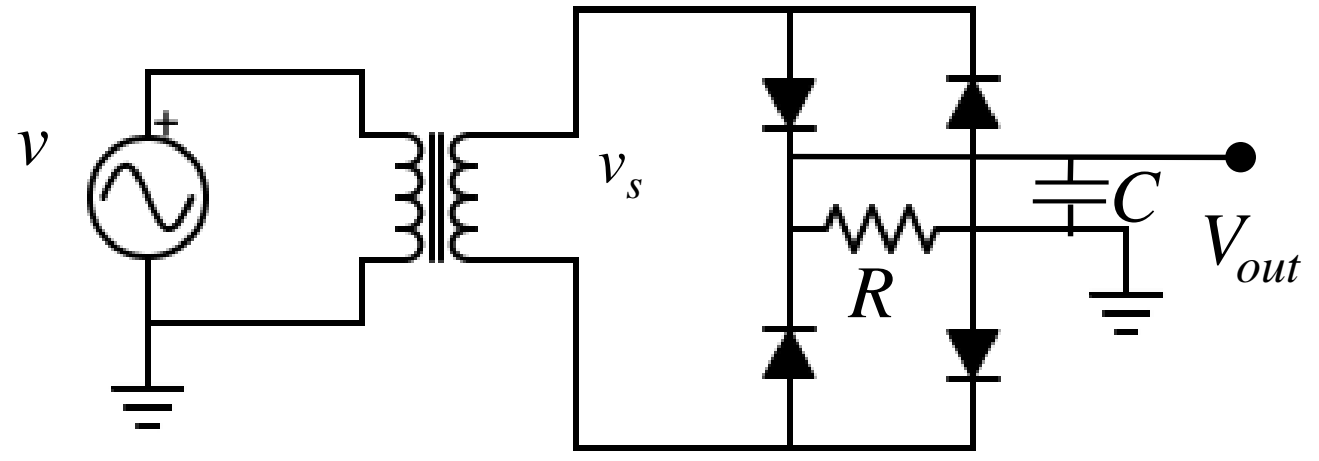


$\tau \gg T$   $FR \approx \frac{\Delta V}{V_{medio}}$

$FR \approx \frac{T}{2RC}$

$\Delta V \cong V_{R0}(1 - e^{-T/2\tau}) \approx V_{R0} \frac{T}{2\tau}$

# Rectificador de onda completa

## Rectificador onda completa

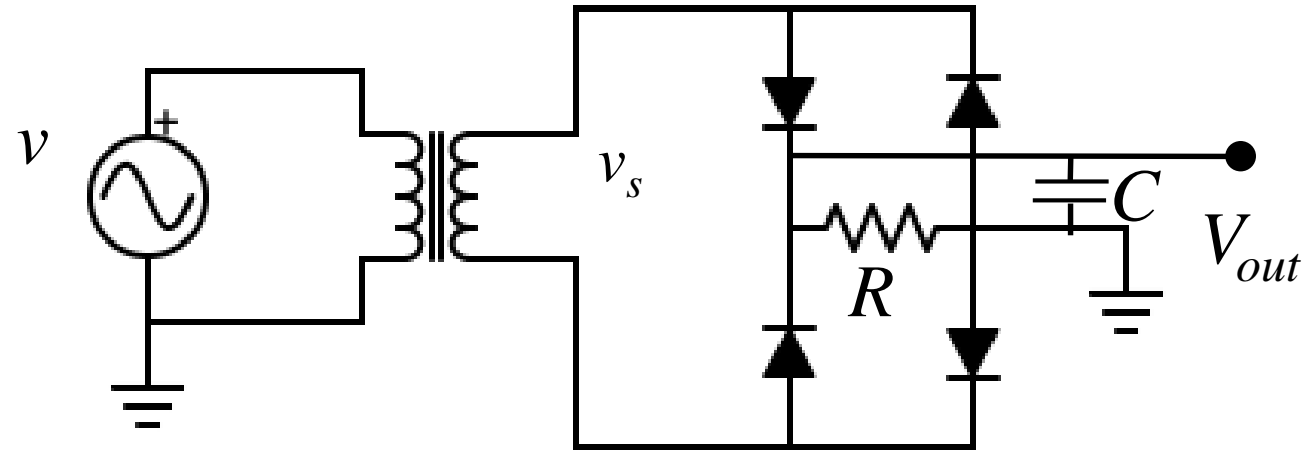

Amplitud de  $v$  : 1V

Transformador:  $v_s > v$

$R \approx 1 \text{ k}\Omega$


$C = 1 \mu\text{F}, 10 \mu\text{F}$  y  $100 \mu\text{F}$

Medir  $V_{out}$


Estimar el FR

➤ Agregar un capacitor en paralelo



# Esquema de una fuente CC

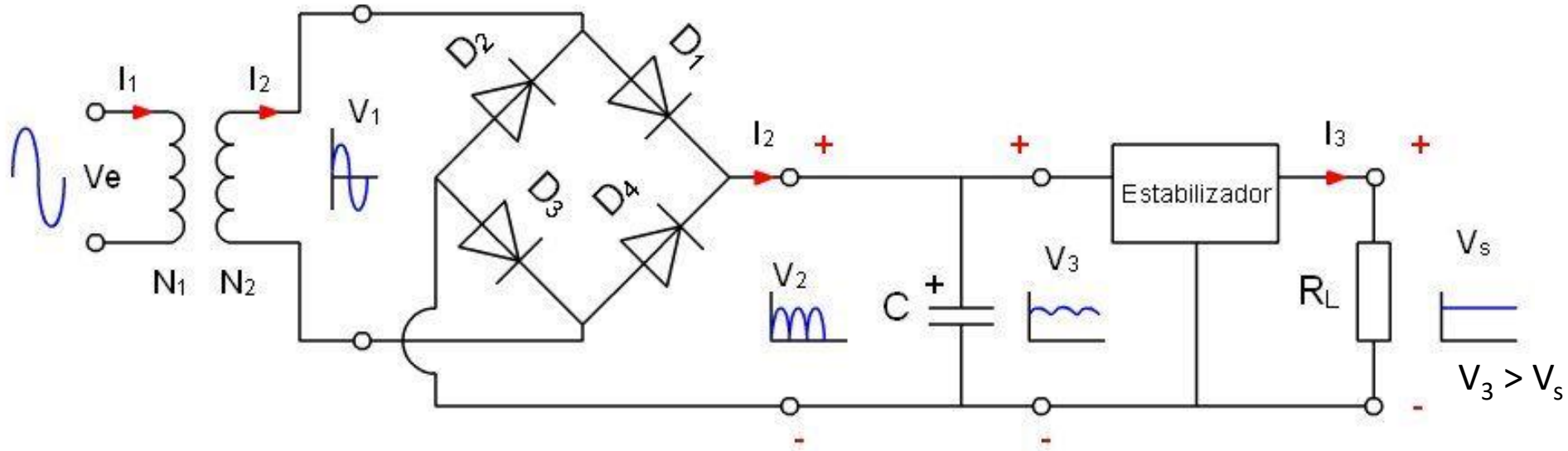

Puente de diodos

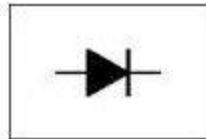



# Circuito enclavador

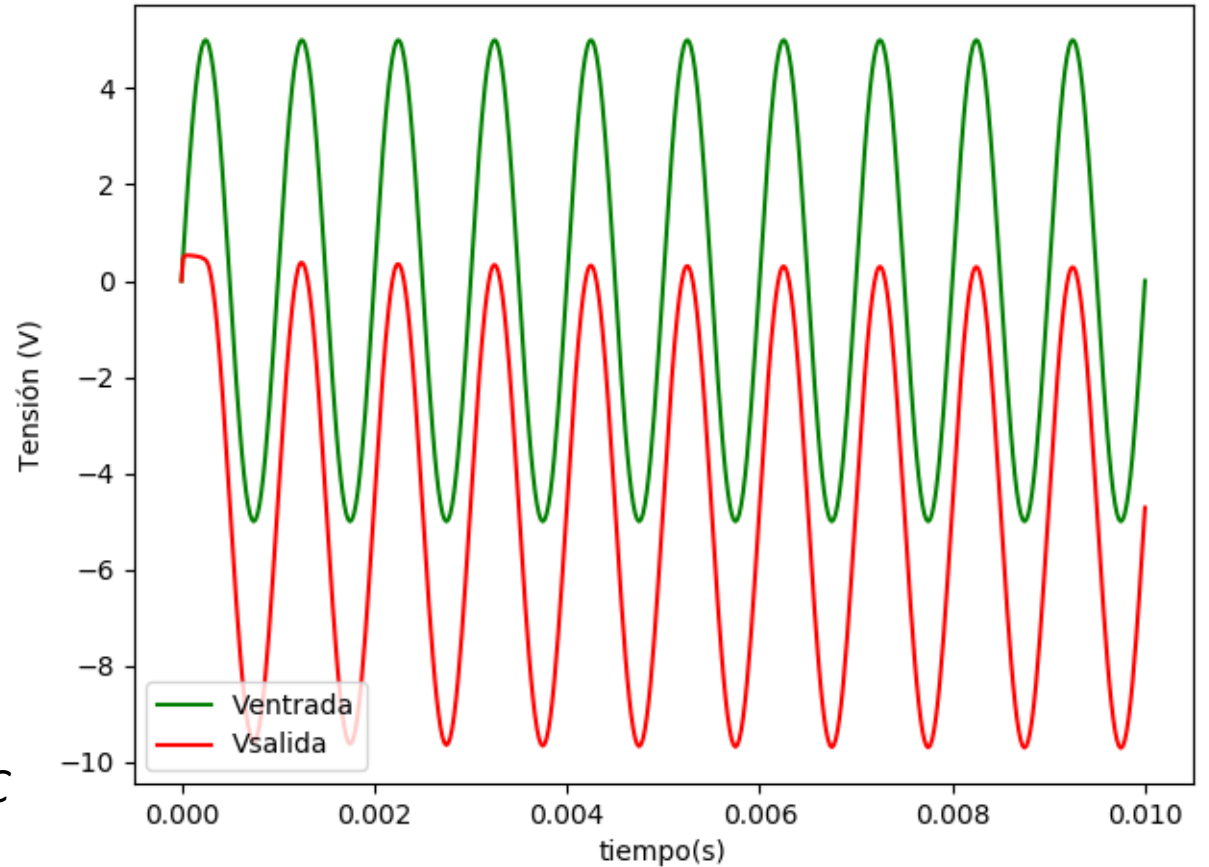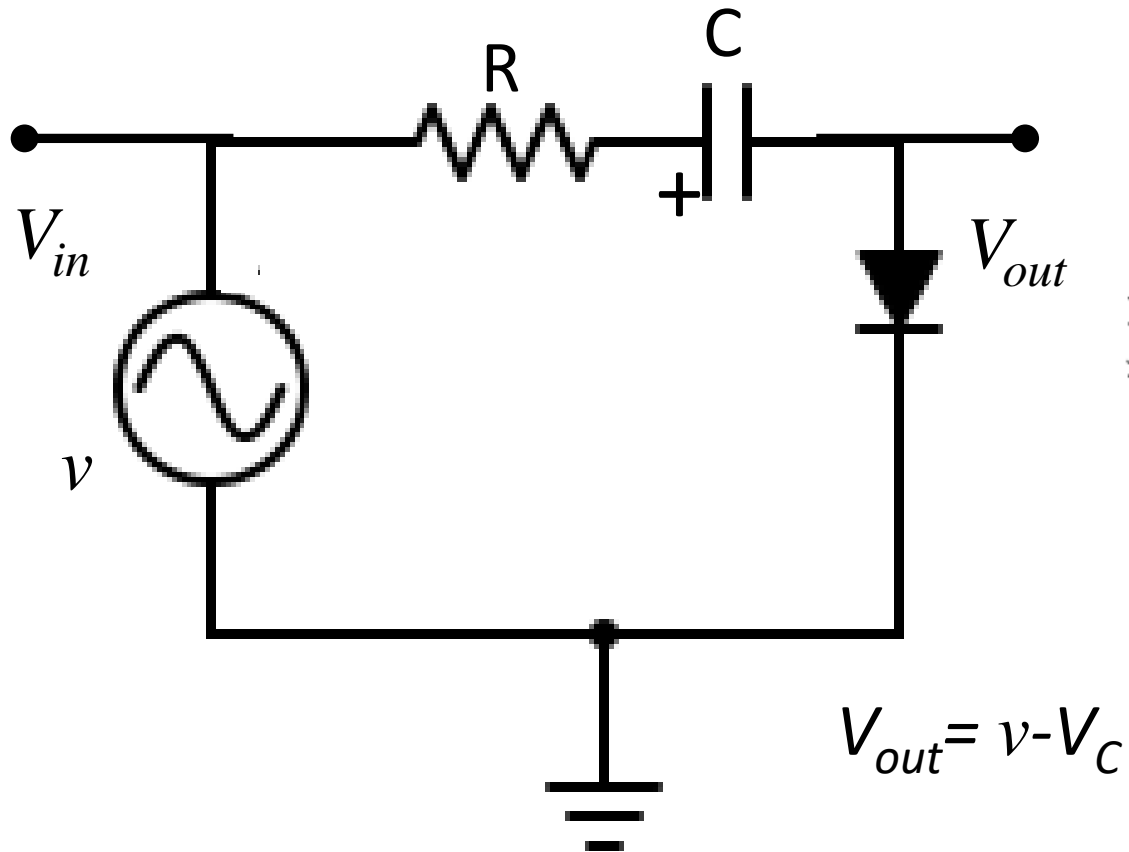

Amplitud de  $v$  : 5V;  $R \approx 1 \text{ k}\Omega$ ;  $C=100\text{nF}$





# Circuito enclavador

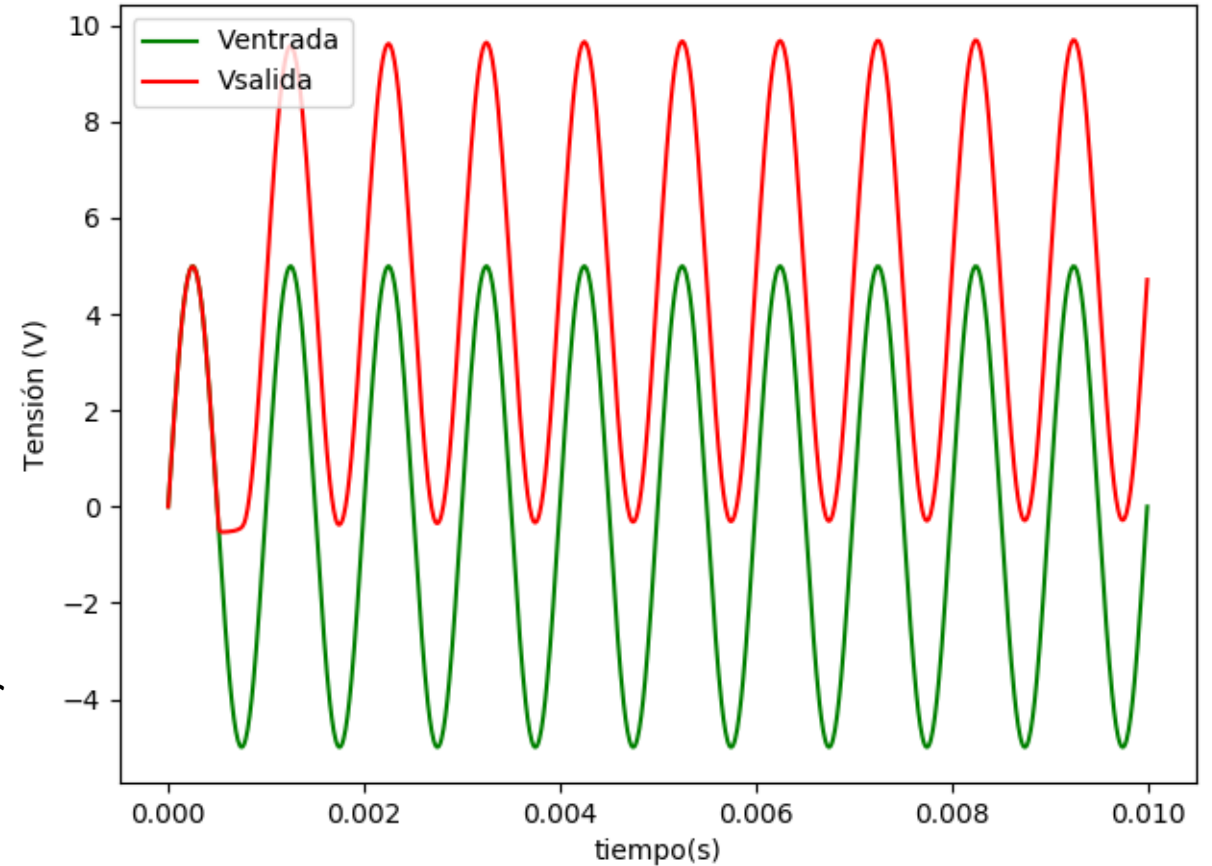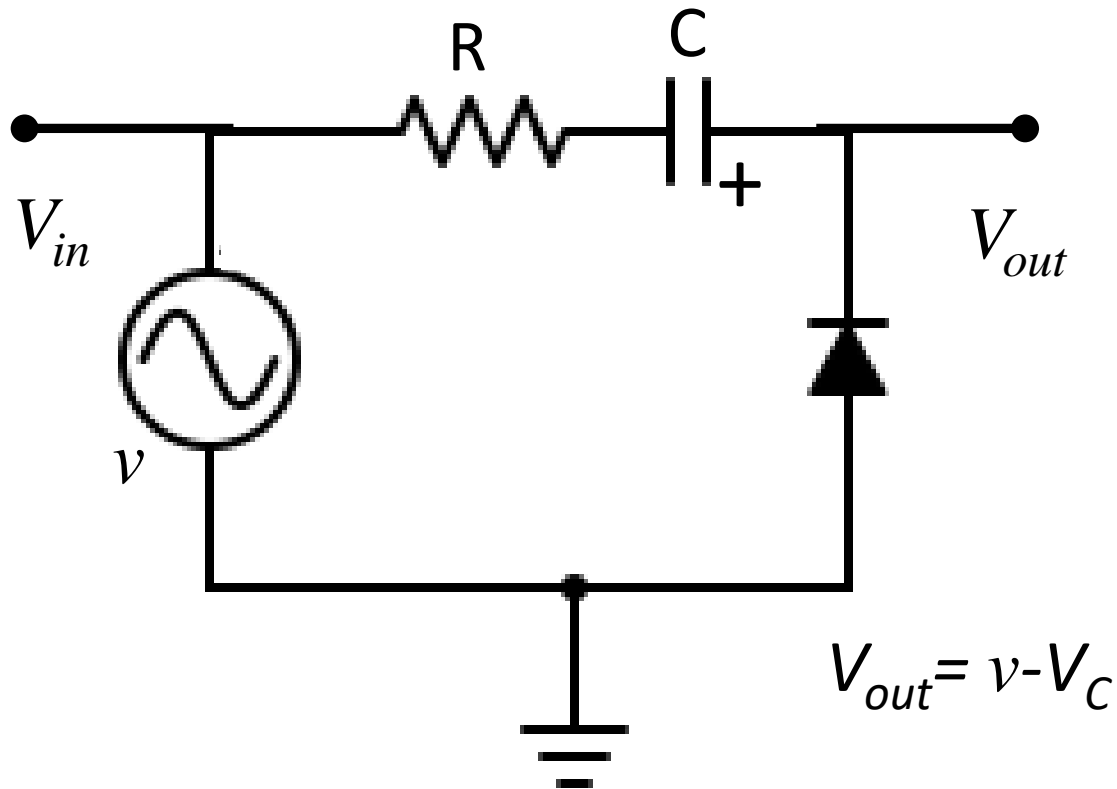

Amplitud de  $v$  : 5V;  $R \approx 1 \text{ k}\Omega$ ;  $C=100\text{nF}$

# Circuito limitador

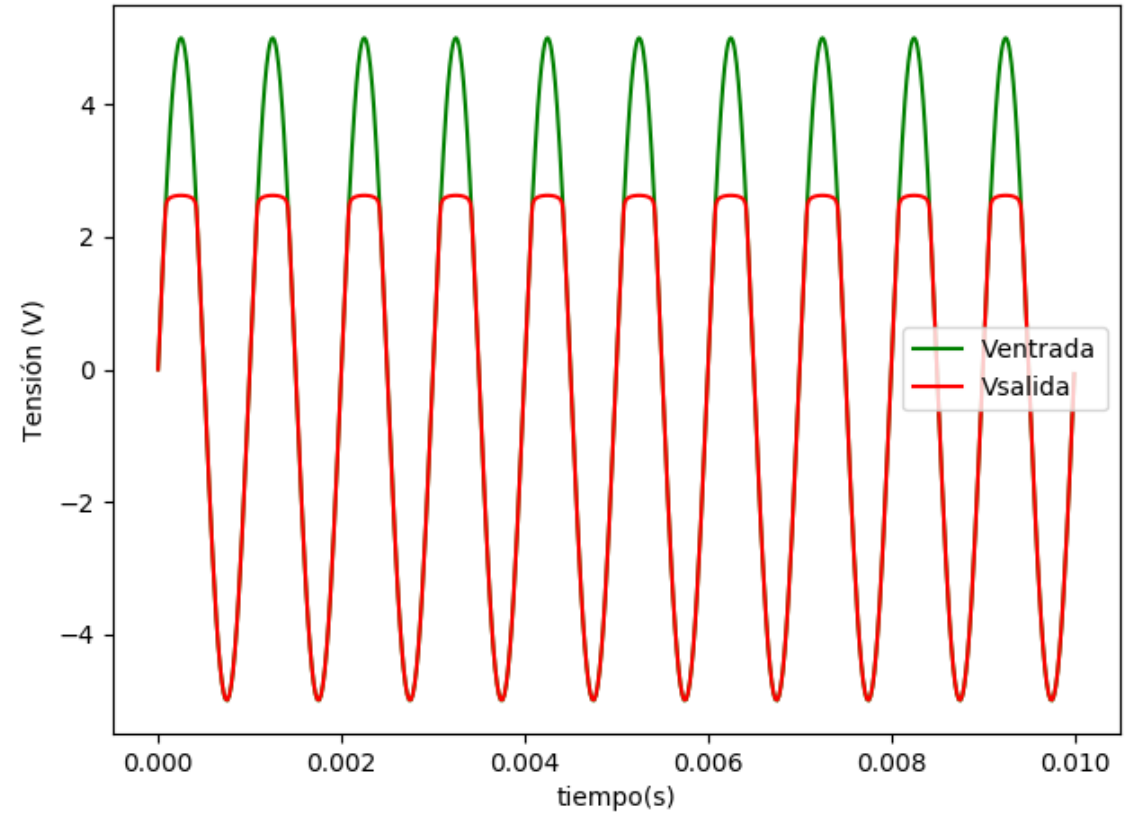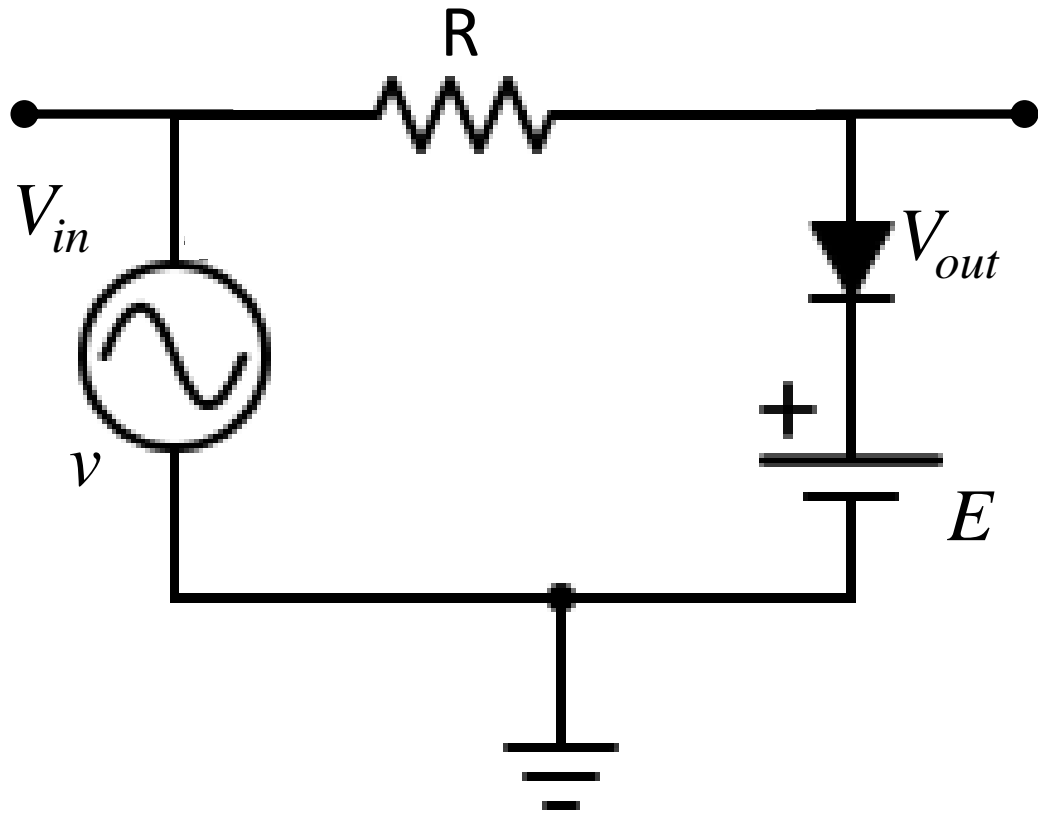

Amplitud de  $v$  : 5V;  $R \approx 1 \text{ k}\Omega$ ;  $E=2\text{V}$