


# SEÑALES AC



1er cuatrimestre 2024

# Generador de funciones
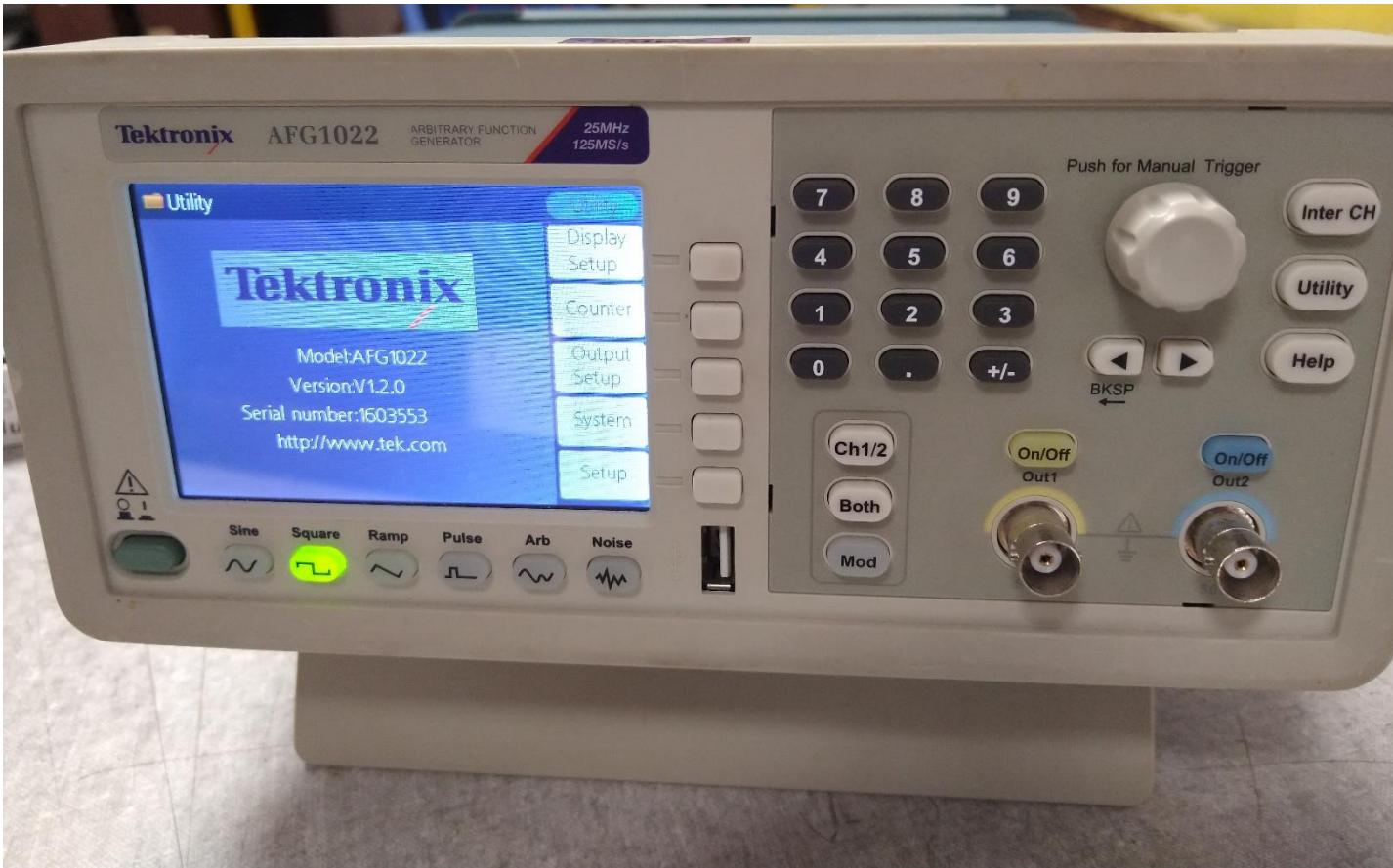
# Generador de funciones Tektronix AFG 1022




# Generador de funciones Tektronix AFG 1022



# Generador de funciones Tektronix AFG 1022

## Círculo de salida equivalente

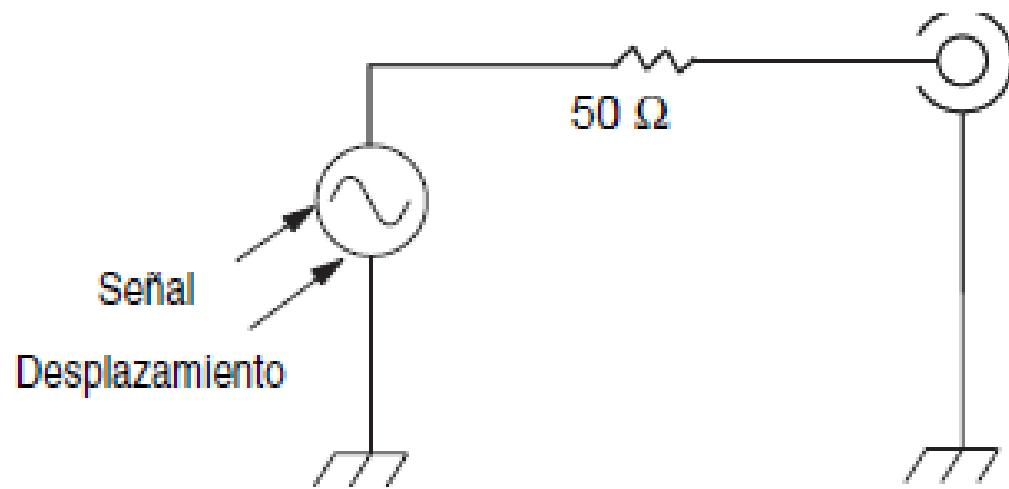

Al seleccionar la impedancia de carga afecta la amplitud de la ventana de salida

	$L = 50 \Omega$	$L = \text{High Z}$
AFG3021B/AFG3022B		
Nivel máximo	5 V	10 V
Nivel mínimo	-5 V	-10 V
(Amplitud máxima)	(10 V <sub>p-p</sub> )	(20 V <sub>p-p</sub> )

La impedancia de carga se selecciona en **utility - output menu**

Cable coaxial



Conector coaxial



todocolección

# Multímetro

# Medición de Tensión AC con Multímetro

- Configurar el generador con una señal senoidal de 50 Hz
- Medir con el multímetro entre la salida del generador entre el conductor común (tierra) y el conector central del cable coaxil

Expresar el resultado de la medición con el multímetro Proskit.

¿Cuál es el valor medido con el multímetro? ¿Coincide con el valor configurado en el generador de señales?

¿Con qué incertidumbre está midiendo?

# ¿Qué estamos midiendo en Tensión AC ?

Medimos  $V_{rms}$   $\equiv$   $V_{eficaz}$

RMS = valor cuadrático medio


$$V_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_t^{t+T} v^2(t) dt}$$

Voltímetro RMS promediado, filtra el valor CC y rectifica la señal

$$V_{ef} = 1,1 * V_{promedio}$$

Voltímetro True RMS (verdadero  $V_{ef}$ ), filtra el valor CC y mide el cuadrado del valor instantáneo de la señal de entrada, calcula la media con respecto al tiempo y la raíz cuadrada de esa media.

Onda senoidal

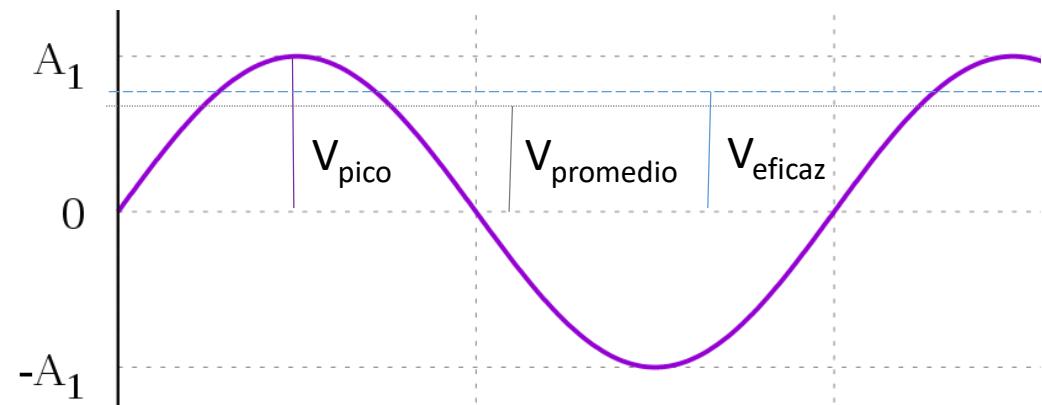

$$V_{ef} = \frac{V_{pico}}{\sqrt{2}} = 1,1 * V_{promedio}$$

# Comparación de multímetros RMS y TrueRMS

Tipo de multímetro	Respuesta a onda sinusoidal	Respuesta a onda cuadrada	Respuesta a diodo rectificador de una fase	Respuesta a diodo rectificador de 3 fases
RMS promediado				
RMS verdadero	Correcto	10% por encima	40% por debajo	5% a 30% por debajo

Error de valor eficaz para diferentes formas de onda.

Traducido de: <http://en-us.fluke.com/training/training-library/measurements/electricity/what-is-true-rms.html>

Limitados a un rango de frecuencia

Rango de  $f$  característico: 50 Hz – 500 Hz

# Osciloscopio

# Osciloscopio Tektronix TBS 1052B




Canales de entrada

Disparo externo

## Menú vertical:

- Posición
- Amplificación
- Acoplamiento
- Ancho de banda
- Sonda ( $x1, x10, \dots$ )
- Inversión de señal

# Osciloscopio Tektronix TBS 1052B

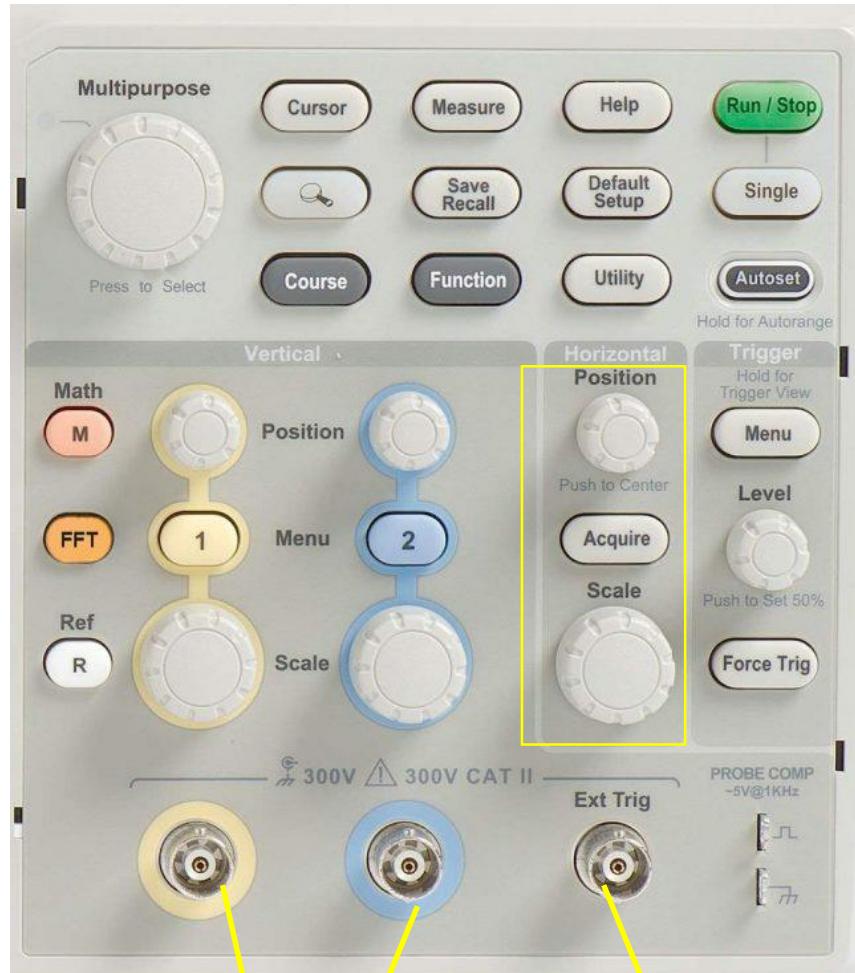

Canales de entrada

Disparo externo

## Menú horizontal:

- Posición del inicio de la señal
- Ventana temporal
- Escala temporal (5 ns/div – 50 s/div)

# Osciloscopio Tektronix TBS 1052B



Canales de entrada

Disparo externo

## Menú de disparo:

- Nivel del disparo
- Tipo de disparo

*Flanco: Fuente  
Pendiente  
Modo  
Acoplamiento*

# Osciloscopio Tektronix TBS 1052B

## Model overview

	TBS1052B	TBS1072B	TBS1102B	TBS1152B	TBS1202B
Bandwidth <sup>1</sup>	50 MHz	70 MHz	100 MHz	150 MHz	200 MHz
Channels	2	2	2	2	2
Sample rate on each channel	1.0 GS/s	1.0 GS/s	2.0 GS/s	2.0 GS/s	2.0 GS/s
Record length	2.5k points at all time bases				


## Vertical system – Analog channels

Vertical resolution	8 bits
Input sensitivity range	2 mV to 5 V/div on all models with calibrated fine adjustment
DC gain accuracy	±3%, from 10 mV/div to 5 V/div
Maximum input voltage	300 V <sub>RMS</sub> CAT II; derated at 20 dB/decade above 100 kHz to 13 V <sub>p-p</sub> AC at 3 MHz and above
Offset range	2 mV to 200 mV/div: ±1.8 V >200 mV to 5 V/div: ±45 V
Bandwidth limit	20 MHz
Input coupling	AC, DC, GND
Input impedance	1 MΩ in parallel with 20 pF
Vertical zoom	Vertically expand or compress a live or stopped waveform

# Medir una señal AC con el osciloscopio

- Registrar la señal de salida de los dos canales del generador, probar distintas funciones de onda y frecuencias
- Configurar una señal de Ch2 como onda cuadrada de 0-5V de la misma frecuencia que el Ch1 – **equivalente a señal TTL**
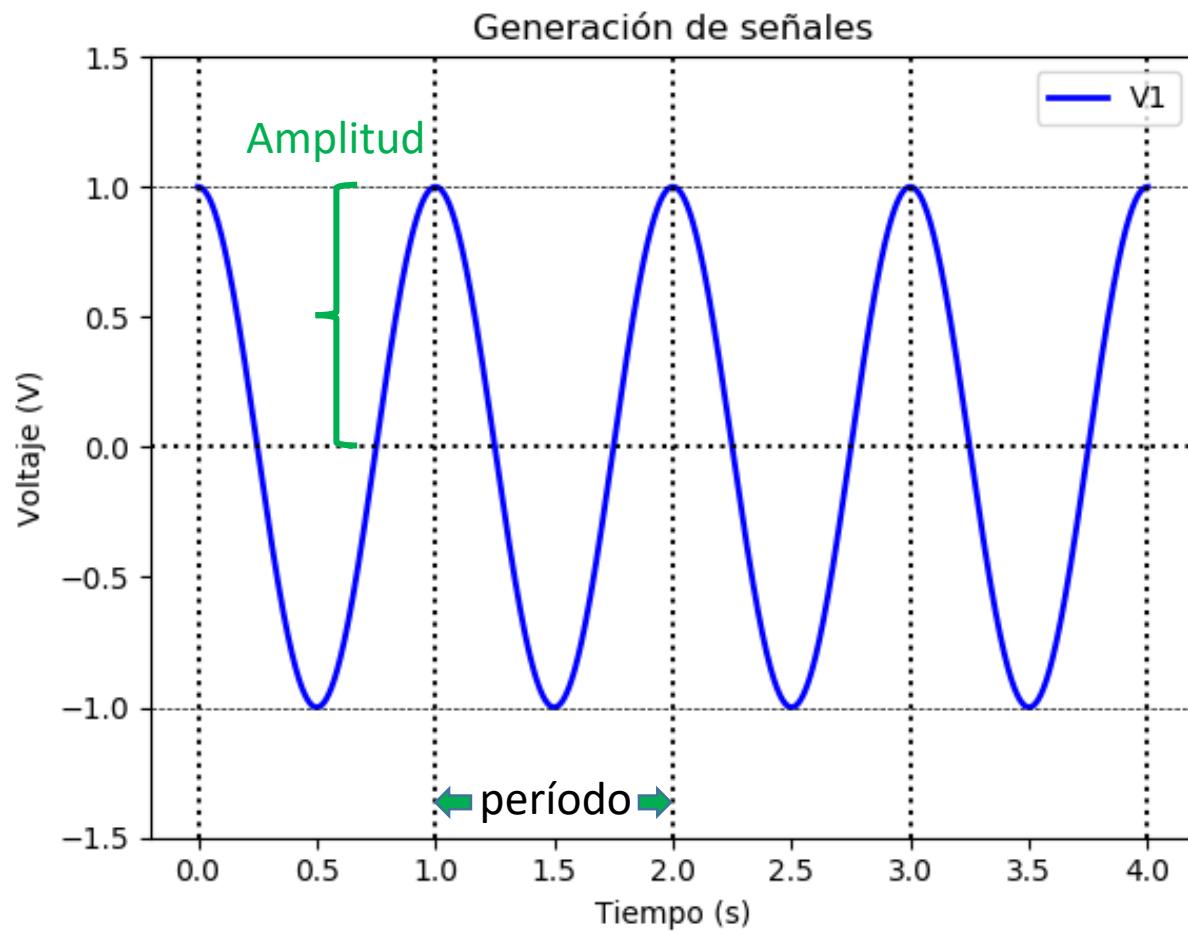
# Generación y medición de señales variables en el tiempo




$$V_1(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t + \varphi_1)$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$$


[s]      [Hz]       $[\text{rad s}^{-1}]$

período      frecuencia      frecuencia angular
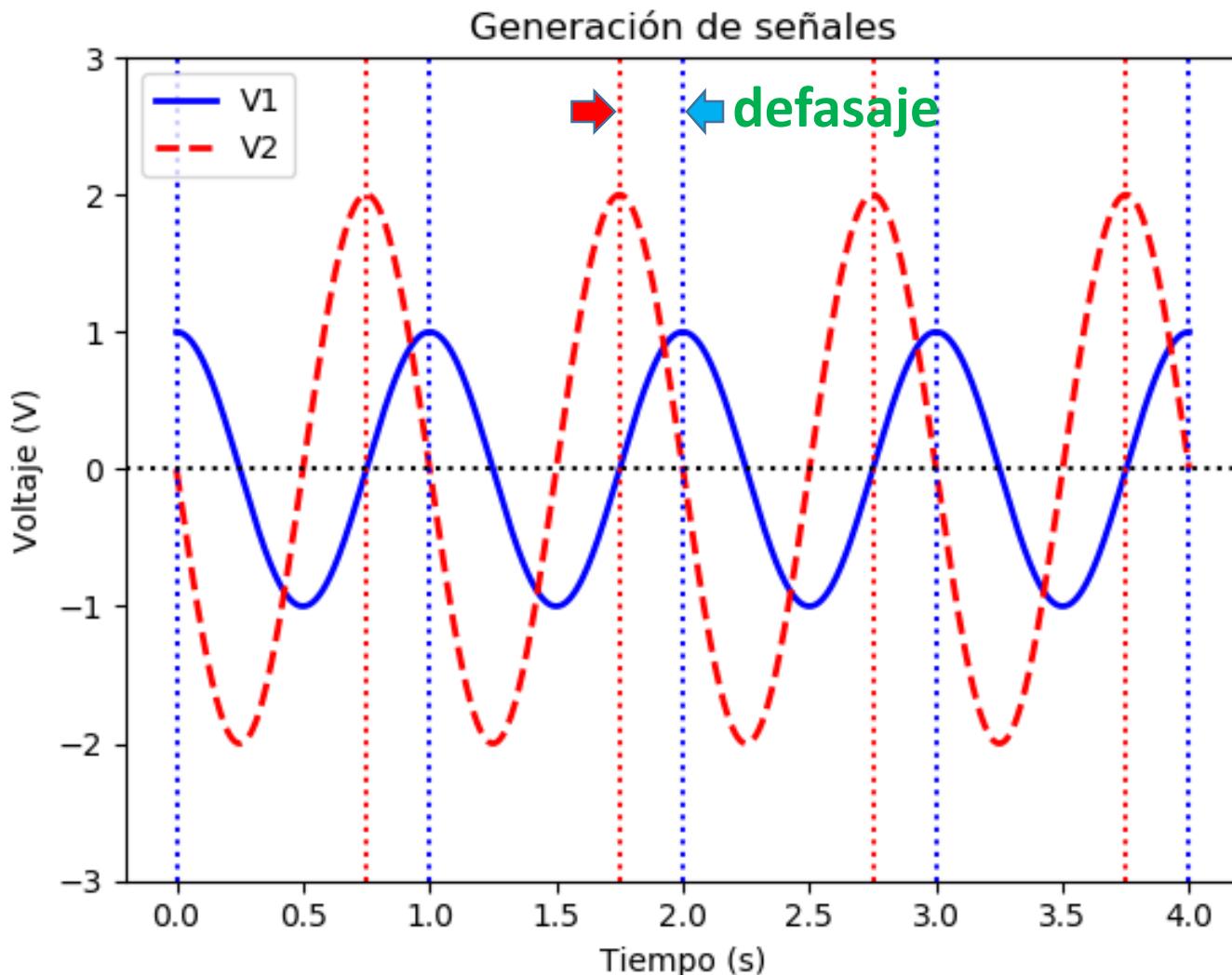
# Señales armónicas dependientes del tiempo



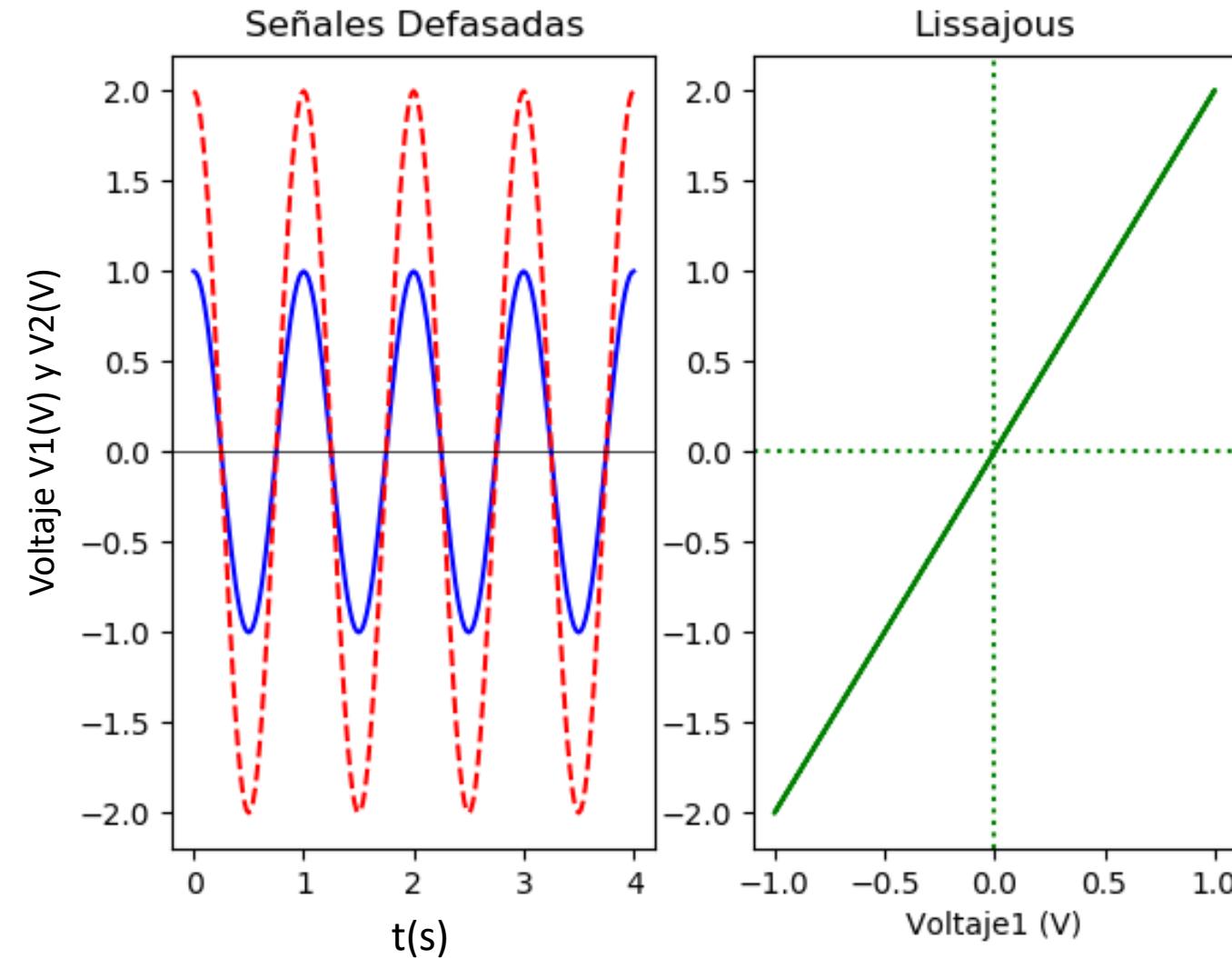
# Señales de igual frecuencia con distintos defasajes



Graficamos  $V_2(t)$  vs  $V_1(t)$

Figura de Lissajous  
Defasaje = 0  
(en cuadratura)

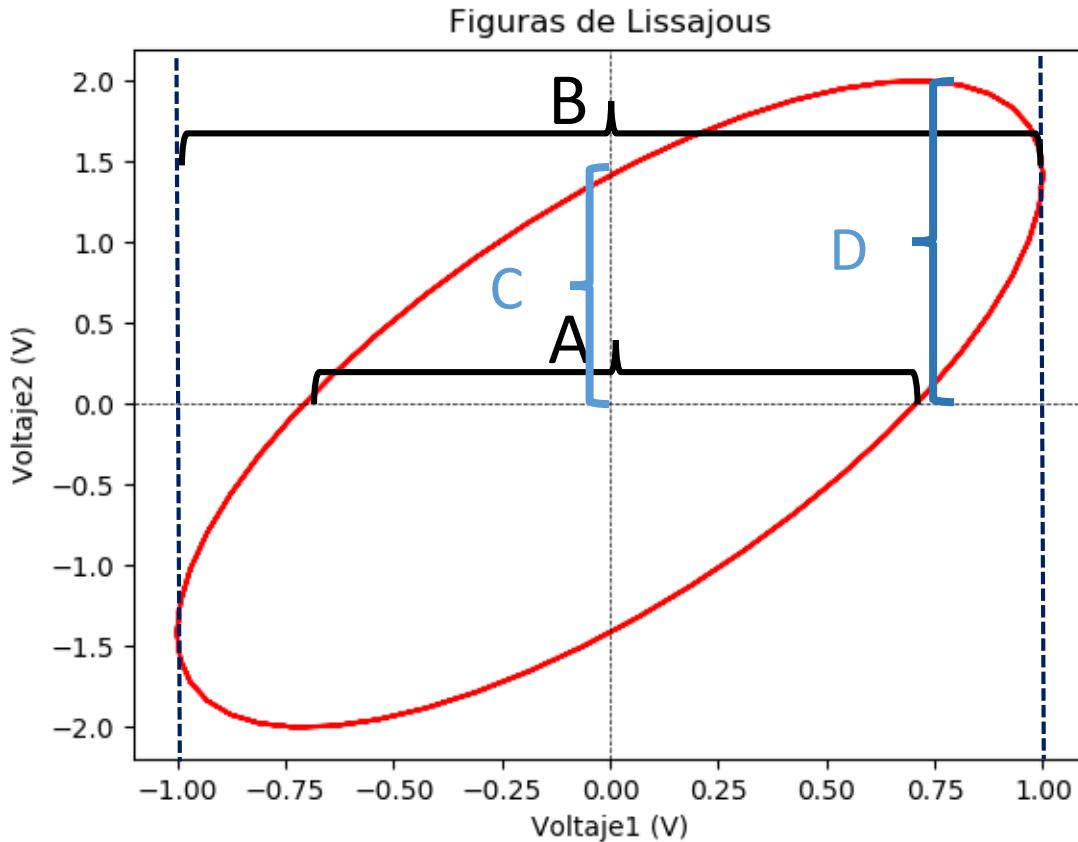
# Señales de igual frecuencia con distintos defasajes



**Cómo determinar el defasaje con la figura de Lissajous?**  
(ver la deducción en el apunte del curso)

$$|\phi| = \arcsen \frac{A}{B} = \arcsen \frac{C}{D}$$

# Impedancia de entrada

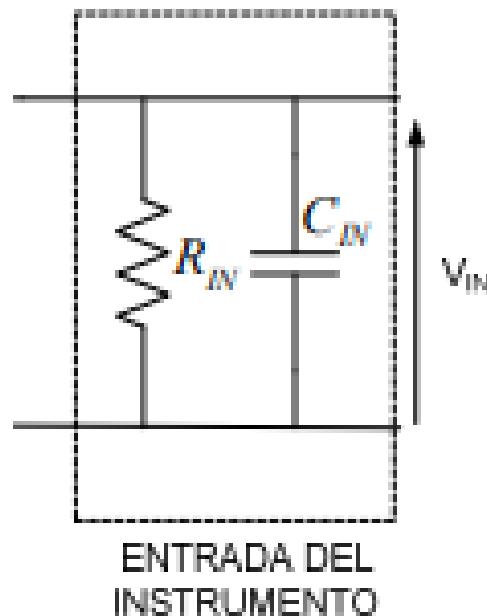


$$R_{IN} = 1 \text{ M}\Omega$$

$$C_{IN} = 20 \text{ pF}$$

Impedancia a 10 MHz  
 $Z_{IN} \approx 800 \Omega$

Si se trabaja con alta frecuencia se adapta  
la impedancia de entrada

Sonda de medición

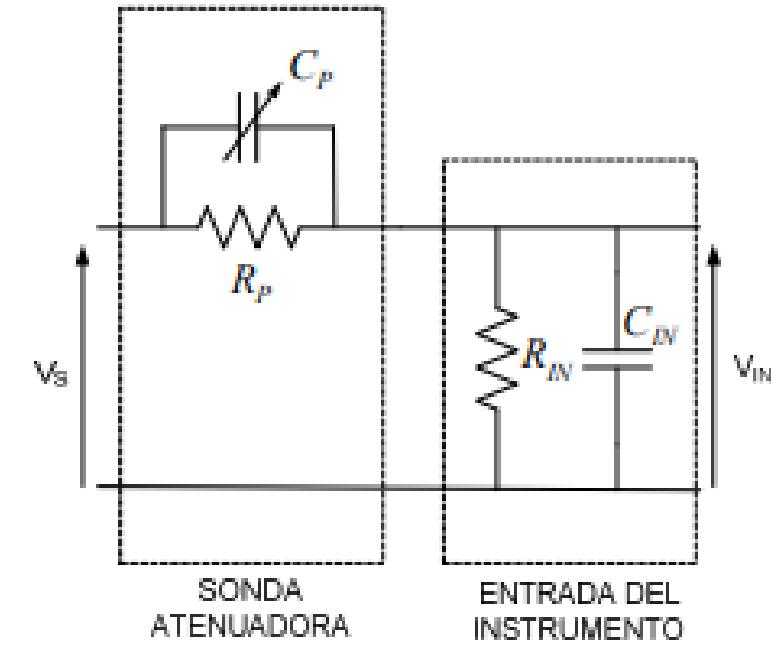

$$V_{IN} = V_s \frac{R_{IN}(j2\pi f R_p C_p + 1)}{R_{IN}(j2\pi f R_p C_p + 1) + R_p(j2\pi f R_{IN} C_{IN} + 1)}$$

$$R_p C_p = R_{IN} C_{IN}$$

$$V_{IN} = V_s \frac{R_{IN}}{R_{IN} + R_p}$$

# Medir desfasaje

Configurar un desfasaje entre Ch1 y Ch2

Medir diferencia temporal  $\Delta t$  entre máximos

Determinar la diferencia de fase

Determinar  $\Delta\varphi$  con figuras de Lissajous